

	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DE L'ATELIER	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 1
	Classe :		Page 1 sur 5


Problématique liée au métier		Matériels et/ou Logiciels utilisés			
Réaliser l'installation électrique de l'atelier en respectant les règles de l'art		Dossier Technique : Installation électrique de l'atelier Leçon : <i>Fiche de synthèse "double allumage"</i>			
Tâches professionnelles associées					
T 1-1	Prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple				
T 2-1	Organiser le poste de travail				
T 2-2	Implanter, poser, installer les matériels électriques				
T 2-3	Echanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation à l'interne				
					
C1 : Analyser les conditions de l'opération et son contexte					
A1-1 : La signification des symboles est donnée et juste					
A1-2 : Le descriptif complet de l'installation de l'atelier est rédigé					
C2 : Organiser l'opération dans son contexte					
A2-1 : La liste du matériel est vérifiée					
A2-2 : Les outils sont à portée de main					
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable					
A2-3 : Les tracés sont de niveau					
A2-4 : Les conduits sont de niveau					
A2-5 : Le raccordement est fait dans les règles de l'art					
C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation					
A3-1 : Le tableau d'essais est rempli correctement					

	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DE L'ATELIER	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 1
	Classe :		Page 2 sur 5


Activité 1 : Complète le dossier de réalisation

A1.1 : Donne la signification des différents symboles du schéma architectural de l'atelier.

C1				
				

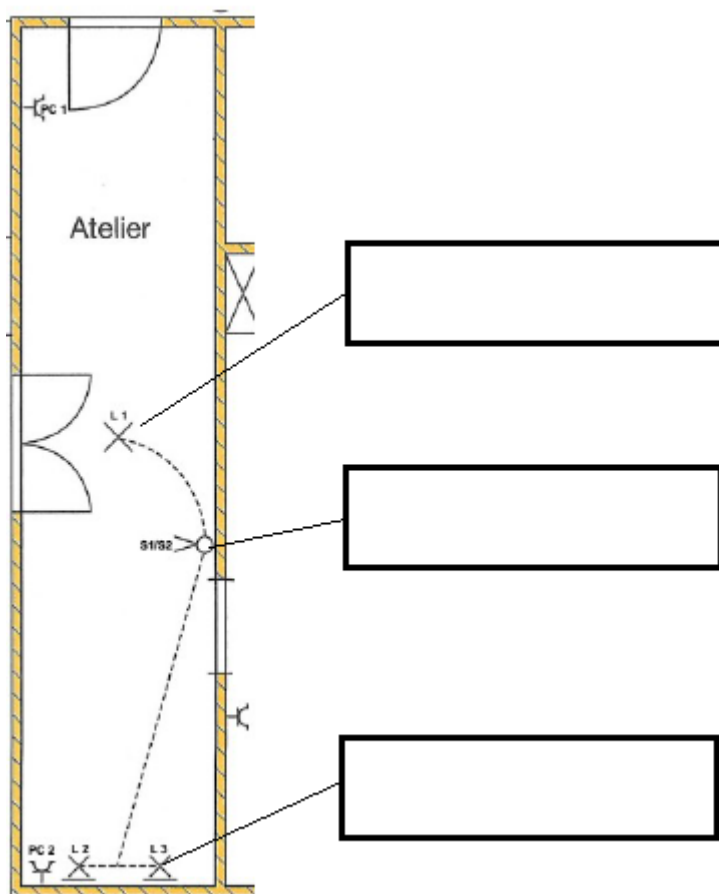


	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DE L'ATELIER	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 1
	Classe :		Page 3 sur 5

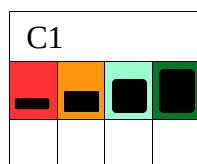

A1.2 : d'après le document ressource, **Rédige** le descriptif complet de l'installation électrique de l'atelier.


Activité 2 : Réalisation

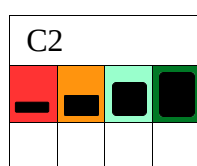

A2.1 : **Vérifie** qu'on t'a bien remis le matériel ci-dessous. (Coche les cases correspondantes)


Bon de sortie de matériel				
Désignation	Quantité	Fournisseur	Référence	
Tube IRL 3321 Ø16	3 mètres	Schneider		☐
Clips à tube Ø16	8	Schneider	92022	☐
Équerre Ø16	3	Schneider	69905	☐
Té Ø16	1	Legrand	060152	☐
Tableau saillie 2 rangées	1	Legrand	92022	☐
Boite de dérivation plexo 105x105x55	1	Legrand	92022	☐
Interrupteur double allumage plexo	1	Legrand	69905	☐
Douille Patère plexo	3	Legrand	060152	☐

	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DE L'ATELIER	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 1
	Classe :		Page 4 sur 5

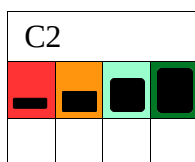


A2.2 : Organise ton poste de travail

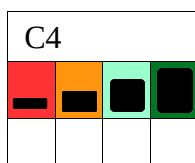- Organise l'espace de travail de façon méthodique : tes outils et le matériel à installer sont à portée de main
- Ton lieu de travail est tenu propre et rangé




A2.3 : Trace l'axe de positionnement des différents appareils

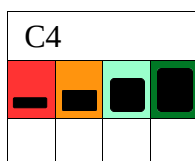- Les tracés sont de niveau
- Les cotes sont conformes au dossier technique



A2.4 : Fixe les conduits

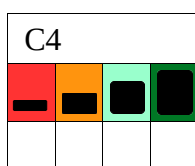- Les conduits sont posés de niveau
- Les jonctions des conduits (équerrés, tés) sont bien positionnées




A2.5 : Effectue le câblage et le raccordement hors tension

- Pas de cuivre apparent, bonne tenue du conducteur dans son branchement
- Les sections de conducteur sont respectées
- Les couleurs sont respectées

	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DE L'ATELIER	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 1
	Classe :		Page 5 sur 5

Activité 3 : livraison de l'installation

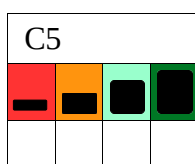

A3.1 : Vérifie le fonctionnement du circuit d'éclairage.

Important : Au départ du test, les lampes sont éteintes

	L1		L2		L3	
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Déclencher D1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte