


	BAC MELEC	QUESTION POUR UN RAPIDE	U31 - Réalisation
	Nom :		Chantier 13
	Classe :		<i>Page 1/5</i>

Problématique liée au métier	Matériels et/ou logiciels utilisés
------------------------------	------------------------------------

Câbler et mettre en service un automate permettant le déroulement d'un jeu de type Question pour un rapide	- Dossier ressources papier ou en scannant ce QRcode - Livre : Automatismes Leçon 4 p 60 (Éditions Bertrand Lacoste)	
---	---	---

Tâches professionnelles associées

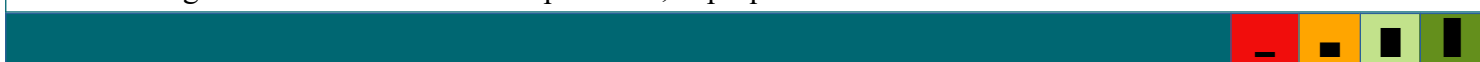T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple
T 2-1 : organiser le poste de travail
T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques
T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques
T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation à l'interne



C3 - Définir une installation à l'aide de solutions préétablies

• Le schéma de câblage correspond au cahier des charges				
• La modification répond bien à la demande				

C4 - Réaliser une installation de manière éco-responsable

• Les matériels sont implantés comme demandé				
• Le câblage est effectué dans les règles de l'art				
• La modification est bien câblée et fonctionnelle				

C5 - Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

• Les mesures de tension sur les bornes d'arrivées sont conformes				
---	--	--	--	--

C7 - Valider le fonctionnement de l'installation
--

• Le chronogramme est bien complété				
-------------------------------------	--	--	--	--

C8 - Diagnostiquer un dysfonctionnement

• La constatation du défaut est correct				
• La zone présumée en défaut est pertinente				
• Les hypothèses sont pertinentes				
• La vérification des hypothèses est conforme				

C12 – Communiquer entre professionnels sur l'opération
--

• L'explication du fonctionnement de la modification à l'enseignant est correcte				
--	--	--	--	--

	BAC MELEC	QUESTION POUR UN RAPIDE	U31 - Réalisation
	Nom :		Chantier 13
	Classe :		<i>Page 3/5</i>

Activité 2 : Réalisation

A2.1 : Câble le schéma donné par l'enseignant après avoir disposé ton matériel sur ta grille comme demandé dans le Dossier technique. N'oublie pas de surligner sur ton schéma chaque fil câblé.


Activité 3 : Mise en service

A3.1 : Contrôle la tension sur les bornes d'arrivées

Tension mesurée:

A3.2 : Essais :

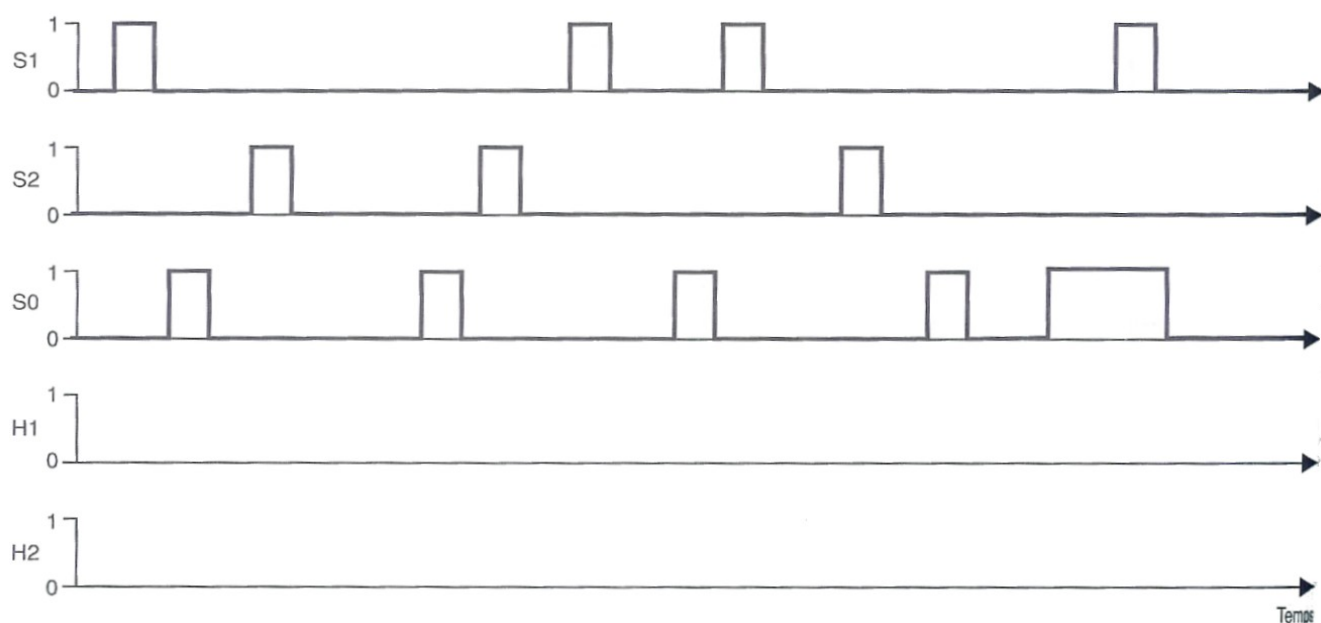Complète les chronogrammes suivants à l'aide de ton montage en état de fonctionnement



Conclusion : Le circuit fonctionne t-il conformément au cahier des charges? ☐ Oui ☐ Non

	BAC MELEC	QUESTION POUR UN RAPIDE	U31 - Réalisation
	Nom :		Chantier 13
	Classe :		<i>Page 4/5</i>

Activité 4 : Maintenance

Le montage ne fonctionne plus, à la suite du constat, **complète** les tableaux puis **décrit** tes hypothèses oralement au professeur avant de procéder aux essais, en respectant les règles de sécurité.

Panne 1 :CONSTATATIONS	SCHÉMA DE CÂBLAGE DE LA ZONE PRÉSUMÉE EN DÉFAUT
A partir de contrôles visuels ou d'essais partiels	

CHOIX DU MODE D'INTERVENTION :

Hors tension travail à l'ohmmètre • ☐

Sous tension de 24V au voltmètre • ☐

CAUSES POSSIBLES		VÉRIFICATION DES CAUSES POSSIBLES				
Énumérer les causes possibles dans un ordre logique		Préparation du test en tenant compte de l'accessibilité des points pour effectuer les mesures		Réalisations des tests		
				Choix des points tests	Résultats prévus	Résultats des mesures
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Contrôle du professeur		INDIQUER PAR UNE CROIX EN ROUGE LE DEFAUT SUR LE SCHEMA				
REMISE EN ETAT						
Préciser l'élément en défaut et proposer une réparation						


Rédige un compte rendu de la démarche suivie :

	BAC MELEC	QUESTION POUR UN RAPIDE	U31 - Réalisation
	Nom :		Chantier 13
	Classe :		<i>Page 5/5</i>

Activité 5 : Modification

La chaîne de télévision TV7 désire maintenant réaliser son émission avec trois joueurs (le principe de l'émission reste inchangé).

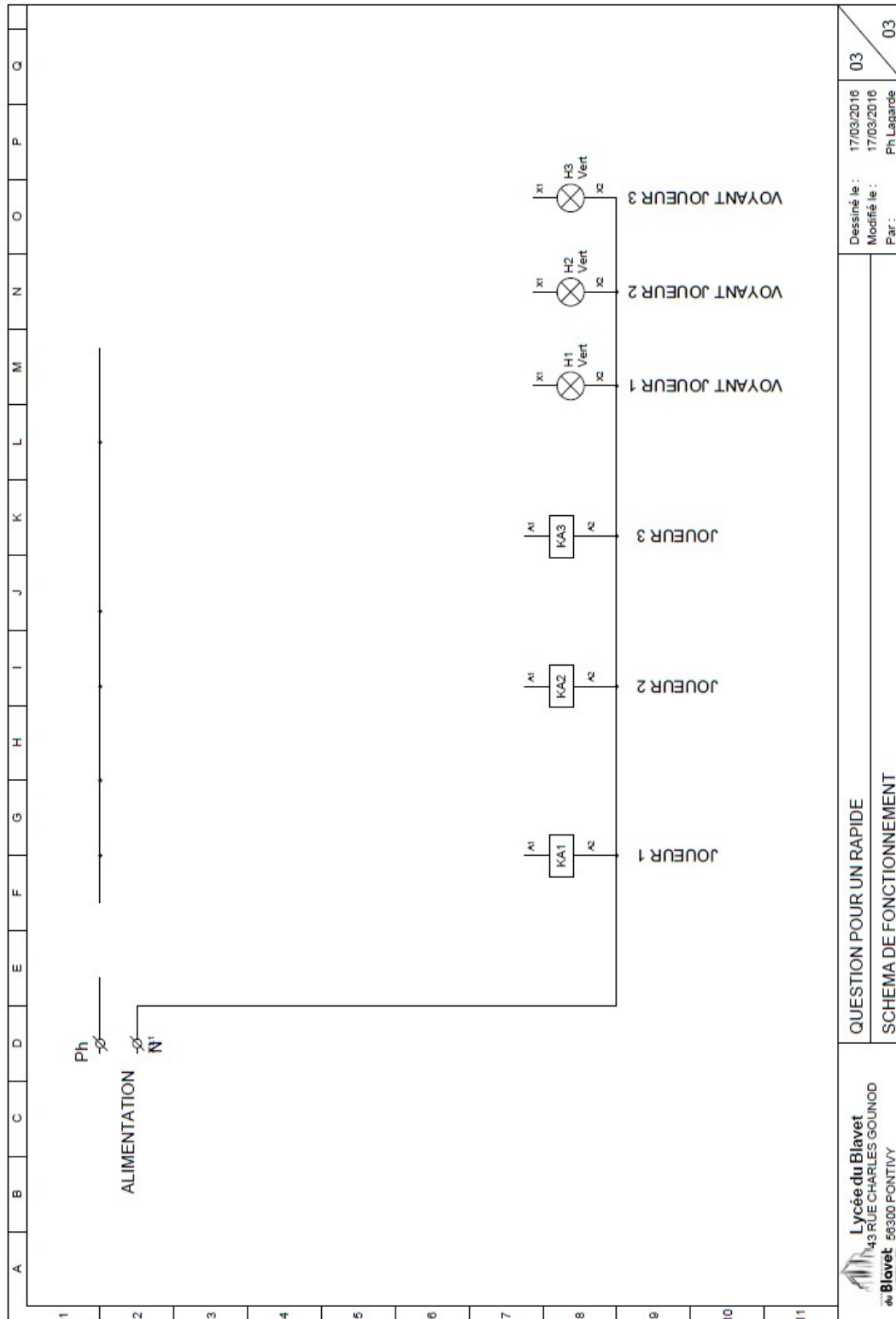* **Complète** le schéma afin qu'il réponde au nouveau cahier des charges et **réalise-le**.



Explique à l'enseignement le fonctionnement réalisé