

	BAC MELEC	QUESTION POUR UN RAPIDE	U31 - Réalisation
	Nom :		S3 - TP 1
	Classe :		<i>Page 1/4</i>

Documents ressources:

Dossier Technique : Schéma Question pour un rapide
Livre : Automatisme Leçon 4 p 60 (*Éditions Bertrand Lacoste*)





Get PDF

C3.2 - C03

Activité 1 : Préparation des opérations de réalisation

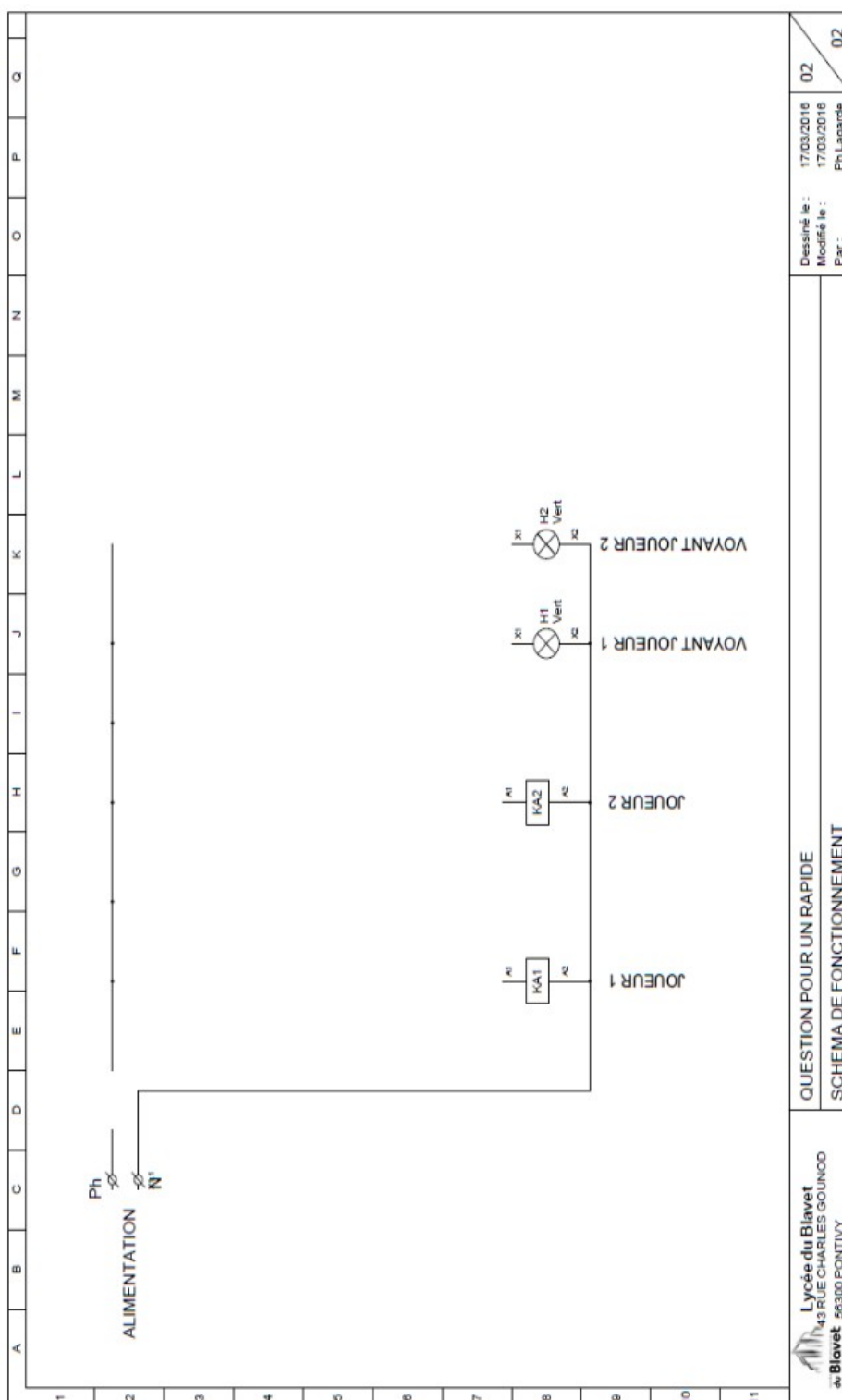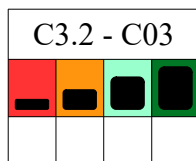A1.1 : Recherche le schéma correspondant au cahier des charges du dossier technique



	BAC MELEC	QUESTION POUR UN RAPIDE	U31 - Réalisation
	Nom :		S3 - TP 1
	Classe :		<i>Page 2/4</i>

C3.2 - C03			
			

Activité 2 : Réalisation

A2.1 : Câble le schéma donné par l'enseignant après avoir disposé ton matériel sur ta grille comme demandé dans le Dossier technique. N'oublie pas de surligner sur ton

schéma chaque fil câblé.

C5.1&2 - C04			
			


Activité 3 : Mise en service

A3.1 : Contrôle la tension sur les bornes d'arrivées


Tension mesurée:

A3.2 : Essais

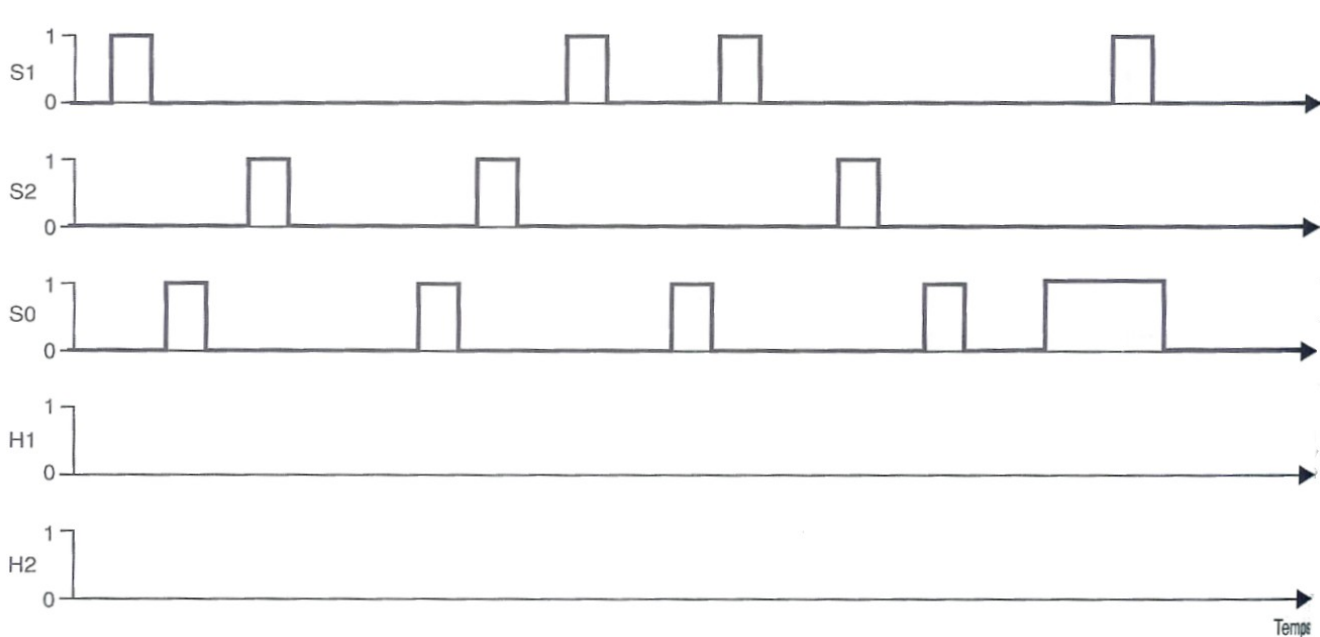Complète les chronogrammes suivants à l'aide de ton montage en état de fonctionnement



Conclusion : Le circuit fonctionne t-il conformément au cahier des charges? ☐ Oui ☐ Non

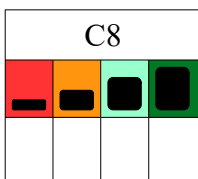

Activité 4 : Maintenance

Le montage ne fonctionne plus, à la suite du constat, **complète** les tableaux puis **décrit** tes hypothèses oralement au professeur avant de procéder aux essais, en respectant les règles de sécurité.

Panne 1 : CONSTATATIONS	SCHEMA DE CÂBLAGE DE LA ZONE PRÉSUMÉE EN DÉFAUT
A partir de contrôles visuels ou d'essais partiels	

CHOIX DU MODE D'INTERVENTION :

Hors tension travail à l'ohmmètre •

Sous tension de 24V au voltmètre •

CAUSES POSSIBLES
Énumérer les causes possibles dans un ordre logique
1
2
3
4
5
6
Contrôle du professeur
REMISE EN ETAT
Préciser l'élément en défaut et proposer une réparation

VÉRIFICATION DES CAUSES POSSIBLES					
Préparation du test en tenant compte de l'accessibilité des points pour effectuer les mesures			Réalisations des tests		
Choix des points tests		Résultats prévus	Résultats des mesures	Interprétation des résultats	Commentaires
INDIQUER PAR UNE CROIX EN ROUGE LE DEFAUT SUR LE SCHEMA					

Rédige un compte rendu de la démarche suivie :


	BAC MELEC	QUESTION POUR UN RAPIDE	U31 - Réalisation
	Nom :		S3 - TP 1
	Classe :		<i>Page 4/4</i>

C3.2			
			

Activité 5 : Modification

La chaîne de télévision TV7 désire maintenant réaliser son émission avec trois joueurs (le principe de l'émission reste inchangé).

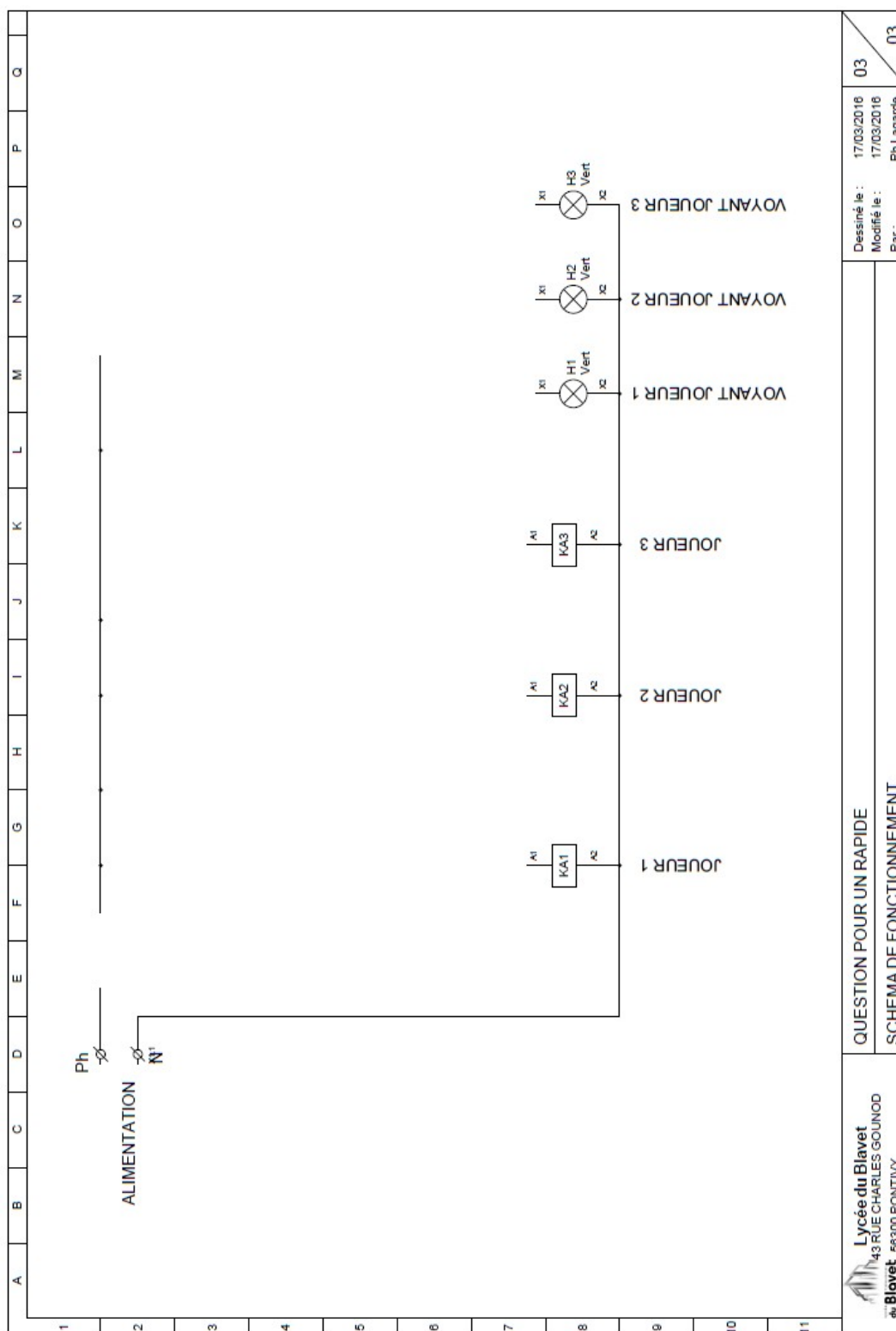Complète le schéma afin qu'il réponde au nouveau cahier des charges et **réalise-le**.



	QUESTION POUR UN RAPIDE		Dessiné le : 17/03/2016	03
	SCHEMA DE FONCTIONNEMENT		Modifié le : 17/03/2016	03
Lycée du Blavet		Par : Ph Lagarde		
43 RUE CHARLES GOUNOD				
Blavet 56300 PONTIVY				

Explique à l'enseignement le fonctionnement réalisé