

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU COMMERCE DU BÂTIMENT DE L'APRÈS 18 CONSTRUISSONS ENSEMBLE	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DU GARAGE	U31 - Réalisation
	DOSSIER 1		S1 - TP 2
			<i>Page 1/3</i>

Document technique 1

Descriptif de l'installation

• *Détails du lot 8-1 : Équipement électrique habitation*

Salle à manger :

- 2 points lumineux centraux commandés par va-et-vient (VV).
- 3 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Cuisine :

- 2 points lumineux en applique et 1 point lumineux central en double allumage (DA).
- 3 prises de courant 16 A, 2 P + T.
- 4 prises de courant 16 A, 2 P + T sur plan de travail.
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (lave-vaisselle).
- 1 sortie de câble 32 A, 2 P + T (four).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (plaque de cuisson).

Salle de bain :

- 1 point lumineux au centre et 2 points lumineux en applique commandés en double allumage (DA).
- 1 prise de courant « rasoir » de sécurité.
- 1 convecteur de 1 500 W.
- 1 sèche-serviette électrique.

Couloir :

- 2 points lumineux centraux commandés de 6 endroits différents par télérupteur.
- 2 prises 16 A, 2 P + T.

Dressing :

- 1 point lumineux central en simple allumage (SA).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T.

Atelier :

- 2 points lumineux en applique et 1 point lumineux central commandés par double allumage (DA).
- 4 prises 16 A 2 P + T.

Réserve :

- Sortie de câble 16 A, 2 P + T (cumulus).
- 1 point lumineux central en simple allumage (SA).

WC :

- 1 point lumineux central et un point lumineux en applique en double allumage.

Abris bois :

- 1 point lumineux temporisé en applique commandé par un bouton poussoir.

Chambre 1 :

- 1 point lumineux central en simple allumage (SA).
- 1 prise de courant commandée en simple allumage (SA).
- 4 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Chambre 2 :

- 1 point lumineux central en va-et-vient.
- 4 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Garage :

- 2 points lumineux centraux en va-et-vient (VV).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T.
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (lave-linge).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (congélateur).

Buanderie :

- 1 point lumineux central en simple allumage (SA).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T.

Terrasse :

- 3 points lumineux en applique commandés par 3 bouton poussoirs.
- 2 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Salon :

- 1 point lumineux central et 2 points lumineux en applique commandés par double allumage (DA).
- 3 prises 16 A, 2 P + T.

Éclairage entrée :


- 1 point lumineux en applique commandé par minuterie.

Entrée :

- 2 points lumineux centraux commandés par simple allumage (SA).
- 2 prises 16 A, 2 P + T.
- Sonnette commandée par bouton poussoir lumineux intérieur.

Document technique 2

Plan d'implantation

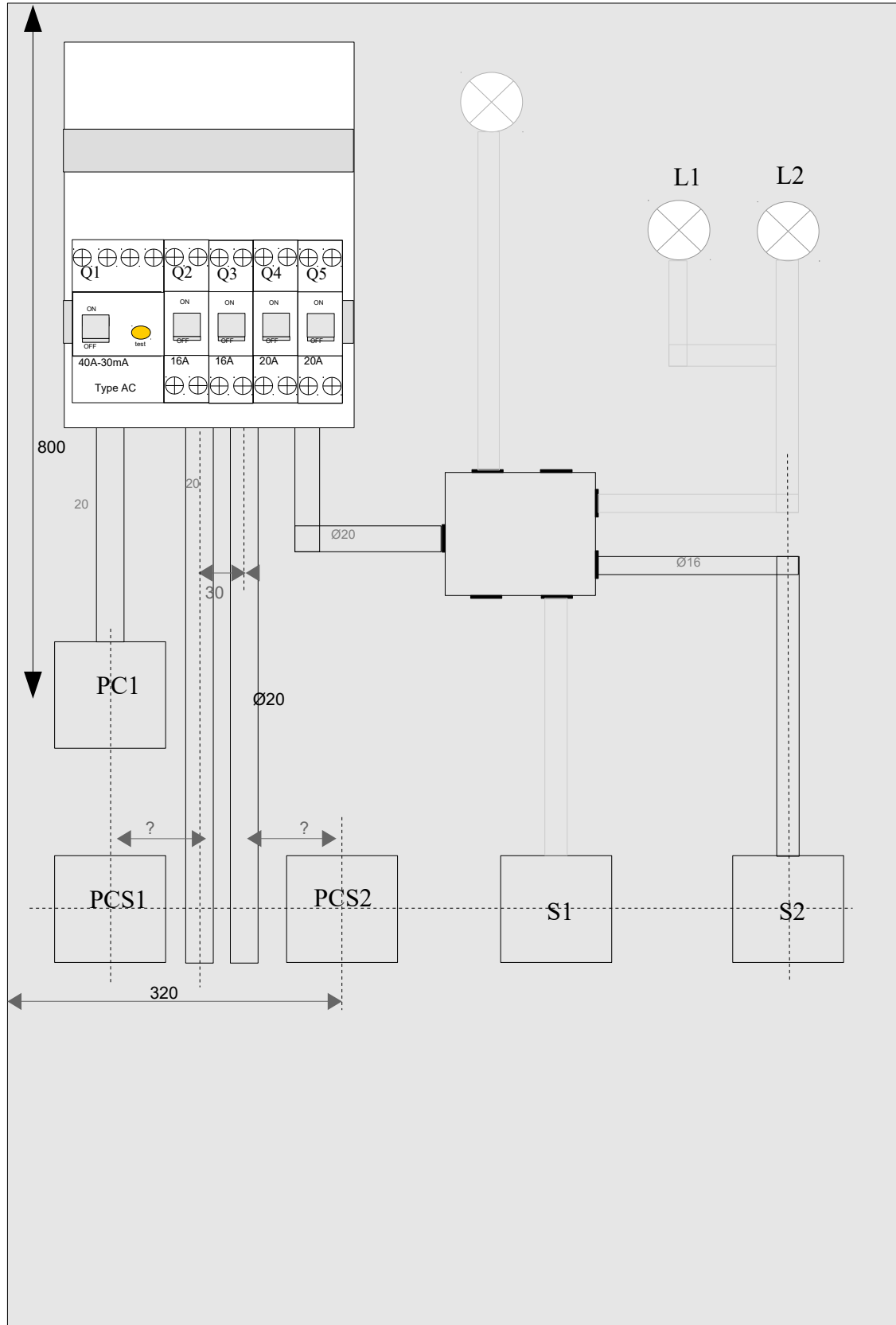

Document technique 3

Schéma électrique développé

