


 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU COMFORT DE L'HABITAT 20100 LE CUNFF CONSTRUISONS ENSEMBLE	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 1 sur 6

Documents ressources :

Dossier Technique : Modification de l'installation électrique d'un garage

Activité 1 : Complète le dossier de réalisation

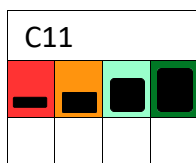Vous êtes chargé de réaliser l'installation électrique de l'atelier, de la buanderie et de la terrasse extérieure de la maison de M et Mme Le Cunff.



A1.1 : Complète le schéma architectural pour ces 3 secteurs de la maison.

Schéma architectural du couloir



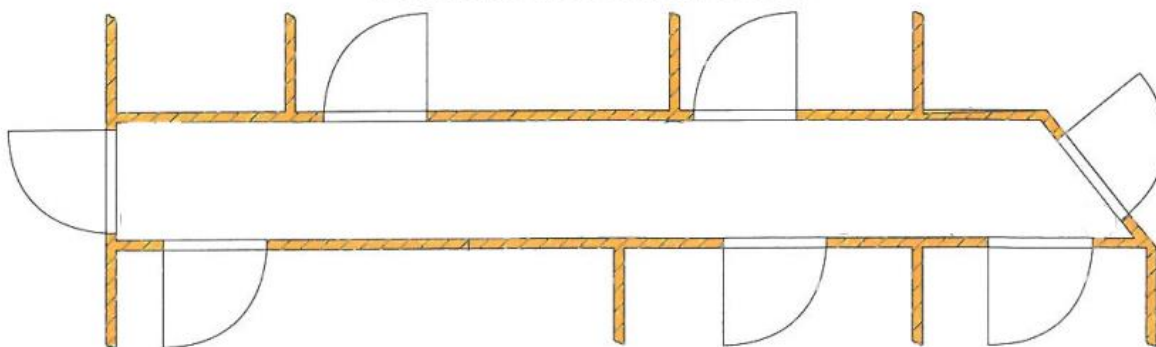


Schéma architectural de la terrasse

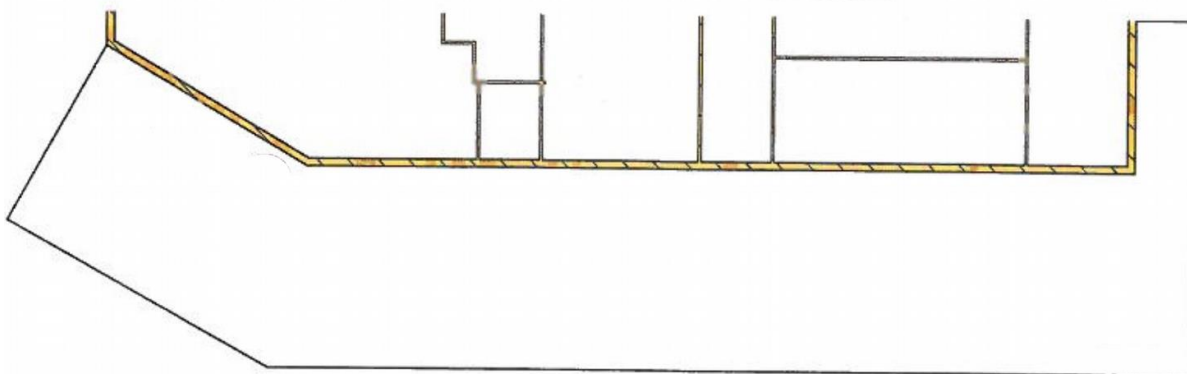

	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 2 sur 6

Schéma architectural entrée

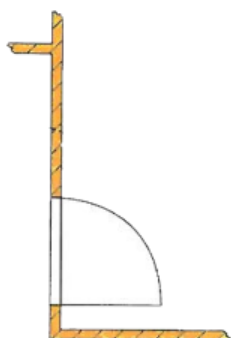

C10			
			
			

A1.2 : En utilisant le logiciel Schemaplic **complète** le schéma développe et le schéma multifilaire de la terrasse à partir du fichier sur l'espace pédagogique.

Demande à l'enseignant de valider ta simulation.

	Validation enseignant
Schéma développé	☐ Esthétique ☐ Fonctionnel
Montage terrasse	☐ Esthétique ☐ Fonctionnel

	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 3 sur 6


C11				

A1.3 : A l' aide du dossier technique, **complète**, en couleurs, le schéma développé du circuit lumière de la terrasse et le schéma développé de l'entrée sachant qu'on utilisera la méthode de câblage 4 fils.




	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 4 sur 6

Activité 2 : Réalisation

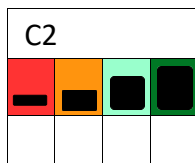


A2.1 : Organise ton poste de travail

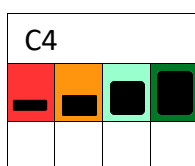- **Respecte** les règles de santé et de sécurité
- **Organise** l'espace de travail de façon méthodique
- **Vérifie** que tous les éléments nécessaires à l'activité sont disponibles (tenue de travail, outillage, matériel, conducteurs, connecteurs...)
- Ton lieu de travail est **tenu propre et rangé**




A2.2 : Pose les appareils de commande + tubes sur le support Bois

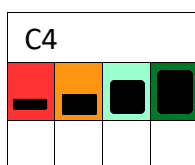- La pose des matériels est conforme au cahier des charges
- La pose du matériel est effectuée dans les règles de l'art



A2.3 : Pose les appareils de commande + gaine ICTA sur le support Placo

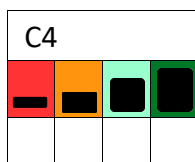- La pose des matériels est conforme au cahier des charges
- La pose du matériel est effectuée dans les règles de l'art




A2.4 : Effectue le raccordement hors tension

- Le câblage est effectué dans les règles de l'art
- Les sections sont respectées
- Les couleurs sont respectées


Activité 3 : Effectue la livraison de l'installation

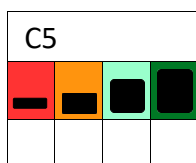A3.1 : Équipe-toi et effectue la mise sous tension progressive de l'installation




A3.2 : Vérifie les différentes tensions sous chaque départ


	Valeur attendue	Valeur mesurée	Conformité	
Tension en aval de l'interrupteur différentiel Q1			Oui	Non
Tension en aval du disjoncteur éclairage				
Tension en aval du disjoncteur PC				

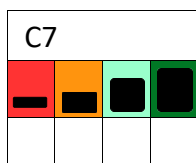

A3.3 : Complète les chronogrammes

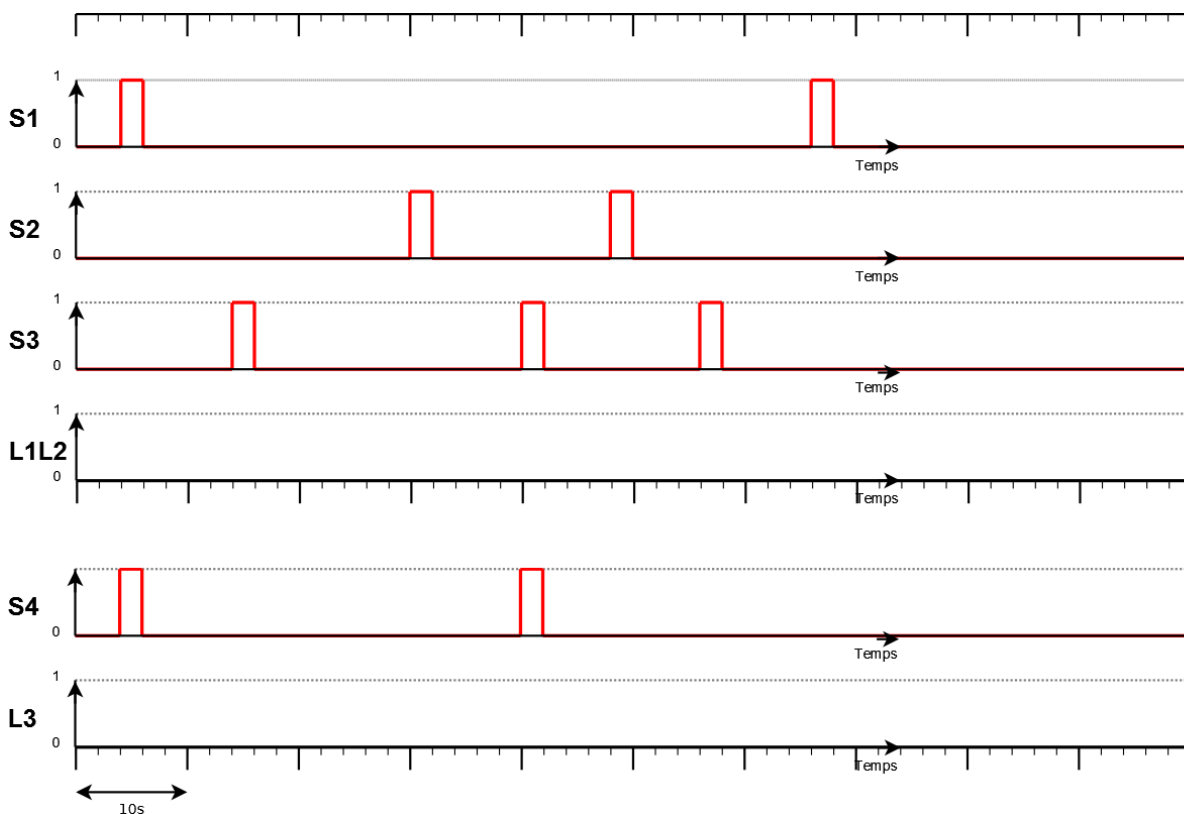


	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 6 sur 6

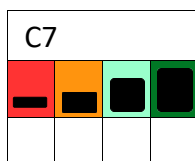

A3.4 : Vérifie le fonctionnement des circuits éclairage
Les lampes étant éteintes au départ du test.

	L1		L2		L3	
Actionner S4	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S3	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte

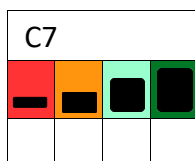

A3.5 : A l'aide du testeur de prise, vérifie les prises du circuit.

	Présence tension	Neutre à gauche
Test PC1		
Test PC2		