

	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DU GARAGE	U31 - réalisation
	Nom :		S1 – TP2
	Classe :		Page 1 sur 7

Problématique liée au métier		Matériels et/ou Logiciels utilisés			
Réaliser l'installation électrique du garage en respectant les règles de l'art		Dossier Technique : Installation électrique du garage Leçon : <i>Fiche de synthèse "va et vient"</i>			
Tâches professionnelles associées					
T 1-1	Prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple				
T 2-1	Organiser le poste de travail				
T 2-2	Implanter, poser, installer les matériels électriques				
T 2-3	Echanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation à l'interne				


	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DU GARAGE	U31 - réalisation
	Nom :		S1 – TP2
	Classe :		Page 2 sur 7

Activité 1 : Complète le dossier de réalisation

C1			
			


A1.1 : d'après le document ressource, **Rédige** le descriptif complet de l'installation électrique du garage.

	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DU GARAGE	U31 - réalisation
	Nom :		S1 – TP2
	Classe :		Page 3 sur 7

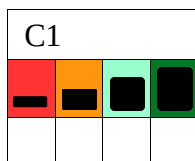


A1.2 : sur le schéma architectural de l'installation, place les éléments suivants :

2 points lumineux centraux	 
Un interrupteur va et vient près de la porte de droite	
Un interrupteur va et vient près de la porte de gauche	
Une prise de courant près de chacun des interrupteurs	 
Une prise de courant sur le mur du fond du garage, sur la droite	

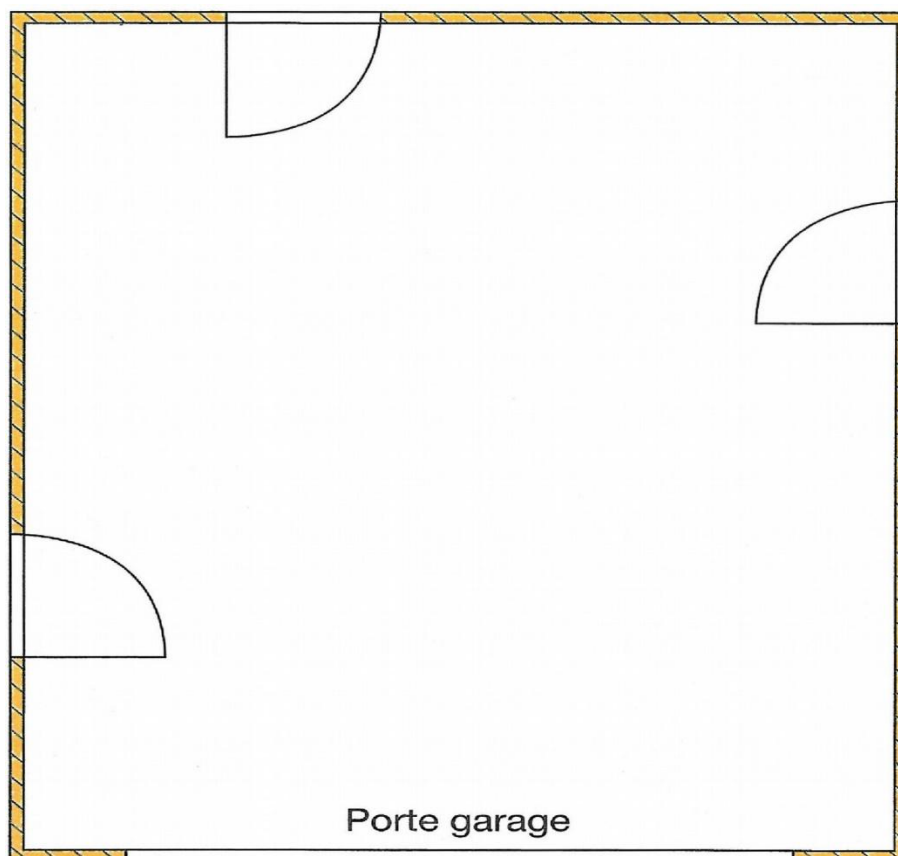

	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DU GARAGE	U31 - réalisation
	Nom :		S1 – TP2
	Classe :		Page 4 sur 7

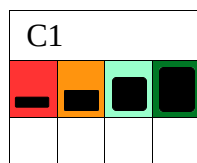


A1.3 : En t'aidant de la leçon sur les prises de courant, **indique** ce qu'est une PC spécialisée.

A1.4 : Complète le tableau suivant

Nature du circuit	Section mini des conducteurs en mm ²	Calibre du disjoncteur
Circuit Prise de courant		
Circuit Prise de courant spécialisée		
Circuit Éclairage		


	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DU GARAGE	U31 - réalisation
	Nom :		S1 – TP2
	Classe :		Page 5 sur 7

Activité 2 : Réalisation

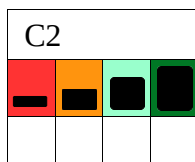

A2.1 : vérifie que le bon de livraison correspond au matériel qu'on t'a livré.


Bon de sortie de matériel			
Désignation	Quantité	Fournisseur	
Tube IRL 3321 Ø16	3 mètres	Schneider	☐
Clips à tube Ø16	8	Schneider	☐
Équerre Ø16	3	Schneider	☐
Té Ø16	1	Legrand	☐
Tableau saillie 2 rangées	1	Legrand	☐
Boite de dérivation plexo 105x105x55	1	Legrand	☐
Interrupteur va et vient	2	Legrand	☐
Douille Patère plexo	2	Legrand	☐
Prise 16A 2P+T	3	Legrand	☐
Interrupteur différentiel U+N type AC 40A 30mA	1	Schneider	☐
Disjoncteur U+N 16A 4,5kA courbe C	1	Schneider	☐
Disjoncteur U+N 20A 4,5kA courbe C	2	Schneider	☐

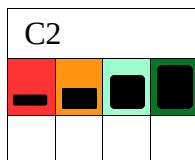

A2.2 : Organise ton poste de travail


- Organise l'espace de travail de façon méthodique : tes outils et le matériel à installer sont à portée de main
- Ton lieu de travail est tenu propre et rangé

	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DU GARAGE	U31 - réalisation
	Nom :		S1 – TP2
	Classe :		Page 6 sur 7

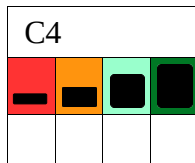


A2.3 : Trace l'axe de positionnement des différents appareils

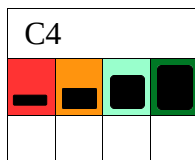- Les tracés sont de niveau
- Les cotes sont conformes au dossier technique



A2.4 : Fixe les conduits

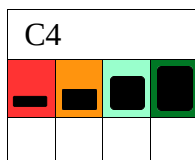
- Les conduits sont posés de niveau
- Les conduits sont ébavurés
- Les jonctions des conduits (équerrés, tés) sont bien positionnées



A2.5 : Effectue le câblage et le raccordement hors tension

- Pas de cuivre apparent, bonne tenue du conducteur dans son branchement
- Les sections de conducteur sont respectées
- Les couleurs sont respectées


Activité 3 : livraison de l'installation

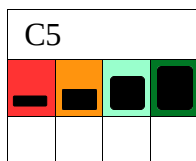

A3.1 : Vérifie le fonctionnement du circuit d'éclairage et des prises de courant.

Important : Au départ du test, les lampes sont éteintes

	L1		L2		L3	
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Déclencher Q1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte

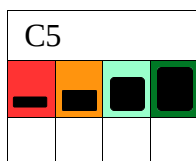

A3.2 : Utilise le testeur de prise et complète le tableau suivant

	Présence tension	
Test PC 1	OUI	NON
Test PC 2	OUI	NON
Test PC 3	OUI	NON
Les circuits sont-ils conformes ?	OUI	NON
Les neutres sont-ils tous raccordés à gauche ?	OUI	NON