

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3
	Classe :		Page 1 sur 5


Problématique liée au métier		Matériels et/ou Logiciels utilisés			
Modifier l'installation électrique du garage en respectant les règles de l'art		Dossier Technique : Installation électrique du garage Leçon : <i>Fiche de synthèse "le permutateur"</i>			
Tâches professionnelles associées					
T 1-1	Prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple				
T 2-1	Organiser le poste de travail				
T 2-2	Implanter, poser, installer les matériels électriques				
T 2-3	Echanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation à l'interne				
C1 : Analyser les conditions de l'opération et son contexte					
A1-2 : Le descriptif complet de l'installation du garage est rédigé					
A1-2 : Le schéma architectural de l'installation est modifié					
C2 : Organiser l'opération dans son contexte					
A2-1 : La liste du matériel est vérifiée					
A2-2 : Les outils sont à portée de main					
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable					
A2-3 : L'appareillage est posé de niveau					
A2-4 : Les conduits sont de niveau					
A2-5 : Le raccordement est fait dans les règles de l'art					
C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation					
A3-1 : Le tableau d'essais de l'éclairage est rempli correctement					

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3
	Classe :		Page 2 sur 5

Après réflexion, Le client a émis le souhait de pouvoir commander les points lumineux centraux du garage depuis un troisième point de commande. Il leur semblait judicieux de rajouter cette commande au niveau de la porte d'accès à l'atelier.

Après étude, il a été décidé d'installer un permutateur.

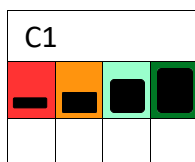Activité 1 : Complète le dossier de réalisation




A1.1 : d'après le document ressource, **Rédige** le descriptif complet de l'installation électrique du garage après modification.

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3
	Classe :		Page 3 sur 5

C1

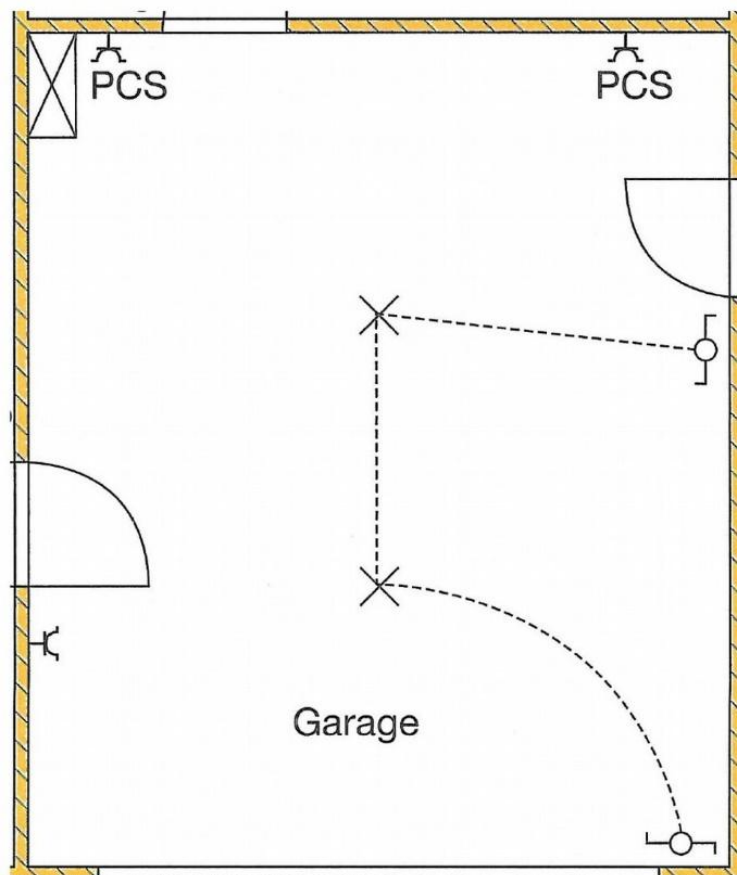A1.2 : Complète le schéma architectural de l'installation en tenant compte de la modification



Symbole architectural du permutateur	
---	---

Activité 2 : Réalisation

C2			
			

A2.1 : Vérifie que tu es bien en possession du matériel suivant pour réaliser ton chantier (complète le tableau en fonction du matériel que tu auras reçu) :

Désignation	Référence	Quantité	
Interrupteur double allumage		1	☐
Interrupteur simple allumage		1	☐

C4			
			

A2.2 : Organise ton poste de travail

- Tu as ta tenue et tes EPI
- Tes outils sont à portée de main et ne débordent pas de ton espace de travail
- Le matériel nécessaire est à portée de main et ne débord pas de ton espace de travail
- Ton lieu de travail est restitué propre et rangé

C2			
			

A2.3 : Trace l'axe de positionnement des différents appareils


- L'appareillage est posé de niveau
- Les cotes sont conformes au dossier technique

C2			
			

A2.4 : Fixe les conduits

- Les conduits sont posés de niveau
- Les jonctions des conduits (équerrés, tés) sont bien positionnées


	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3
	Classe :		Page 5 sur 5

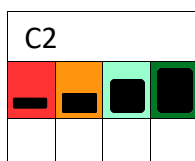

A2.5 : Effectue le câblage et le raccordement hors tension

- Le câblage est effectué dans les règles de l'art
- Les sections sont respectées
- Les couleurs sont respectées

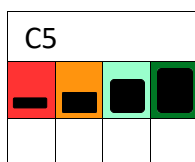Activité 3 : Effectue la livraison de l'installation



A 3.1 : Vérifie le fonctionnement du circuit d'éclairage

Important : Au départ du test, les lampes sont éteintes

	L1		L2	
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S3	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S3	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S3	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte