

	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 7
	Classe :		Page 1 sur 8


Problématique liée au métier		Matériels et/ou Logiciels utilisés			
Réaliser l'installation électrique du couloir, du hall, de l'entrée et de la réserve en respectant les règles de l'art		Dossier Technique : Cahier des charges de l'installation électrique Leçon : Fiche de synthèse "le relais HC"			
Tâches professionnelles associées					
T 1-1	Prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple				
T 2-1	Organiser le poste de travail				
T 2-2	Implanter, poser, installer les matériels électriques				
T 2-3	Echanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation à l'interne				
C2 : Organiser l'opération dans son contexte					
A2-1 : Le poste de travail est rendu propre et rangé					
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable					
A2-2 : L'appareillage est de niveau					
A2-3 : L'appareillage est de niveau					
A2-4 : Le raccordement est réalisé dans les règles de l'art					
C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation					
A3-2 : Le tableau de tensions est complété correctement					
A3-3 : Le tableau des essais d'éclairage est correctement complété					
A3-4 : Le tableau d'essais des prises de courant est correctement complété					
C11 : Compléter les documents liés aux opérations					
A1-1 : Le schéma architectural est complété selon les consignes					
A1-2 : Le schéma électrique est correctement complété					
A1-3 : Le schéma électrique est correctement complété					
A1-4 : Le schéma unifilaire est correctement complété					
A1-5 : Le tableau est correctement complété					

	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 7
	Classe :		Page 2 sur 8


Activité 1 : Complète le dossier de réalisation

Vous êtes chargé de réaliser l'installation électrique du hall de l'entrée et de la réserve de la maison de Mr et Mme Le Cunff.


C11

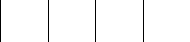

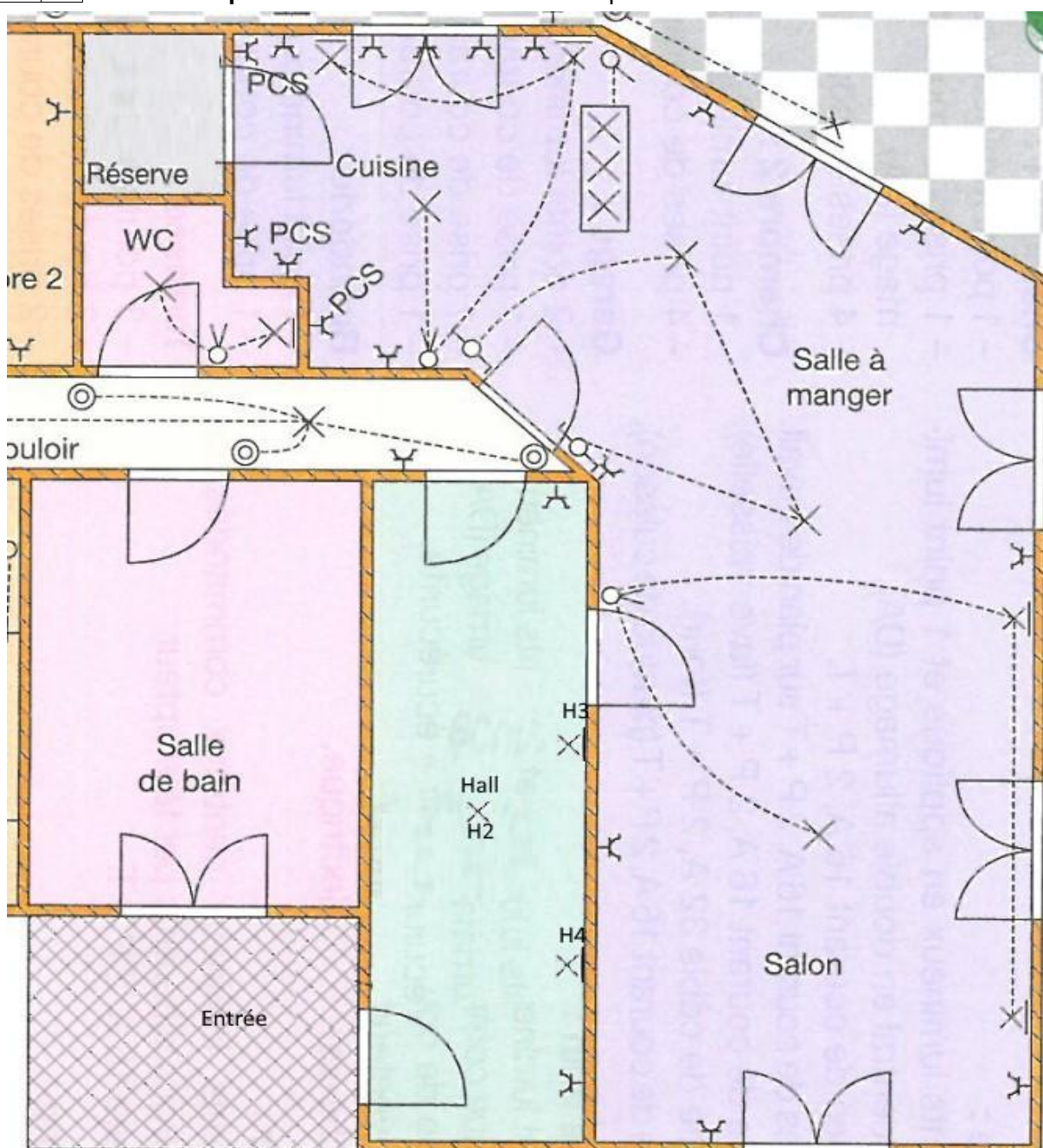A1.1 : Complète le schéma architectural des pièces à câbler



	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 7
	Classe :		Page 3 sur 8

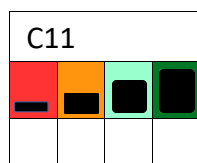

A1.2 : Complète, en couleurs, le schéma de câblage du Hall



S5



TH



S1



S7



S2



H2



S3



H3



S6

S8



KM1



1

TL1

2

A1 A2




H4



N L

CV

	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 7
	Classe :		Page 4 sur 8

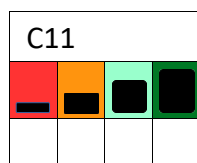


A1.3 : Complète, en couleurs, le schéma de câblage de l'entrée et de la réserve



C11			
			
			

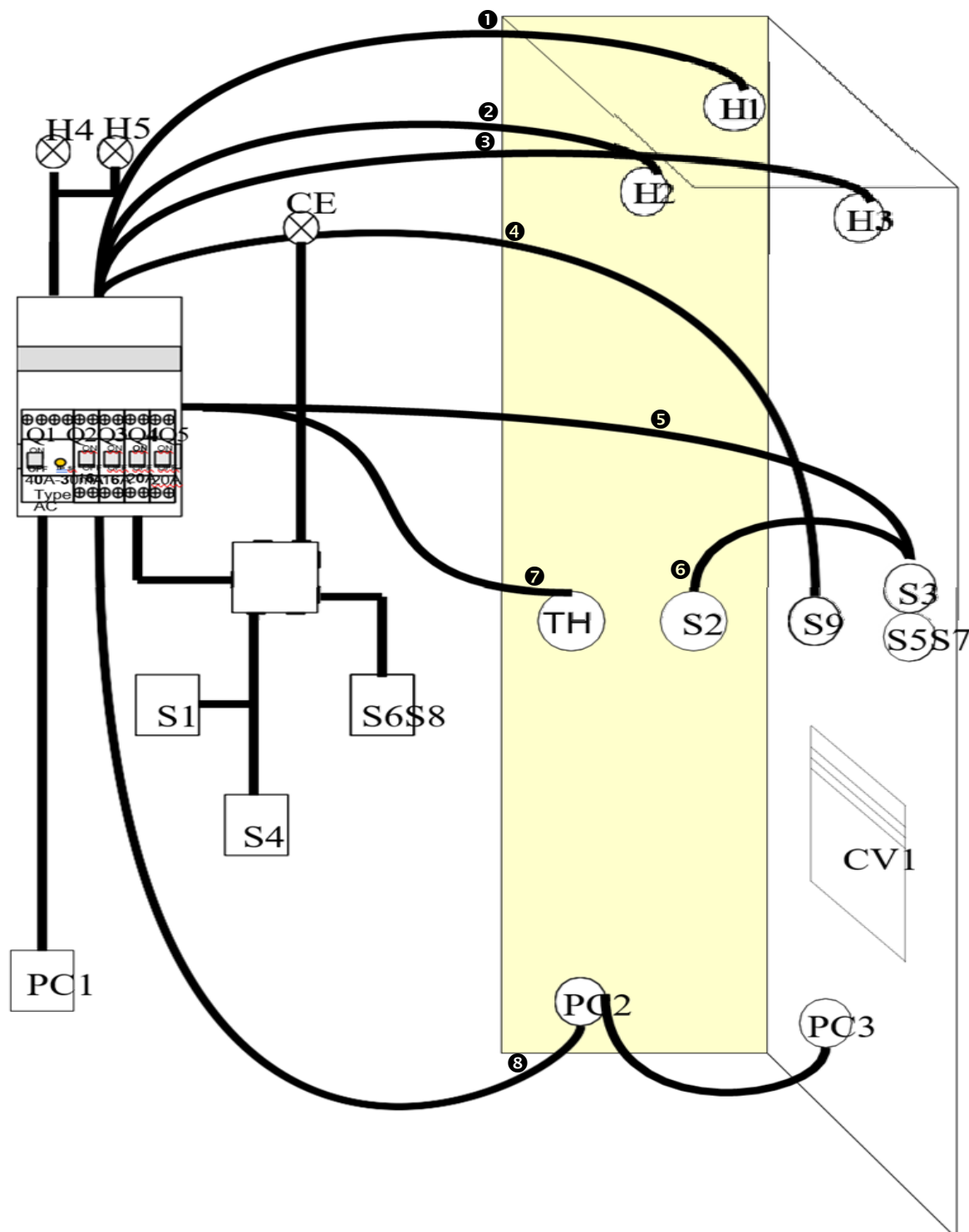A1.4 : Complète, le schéma unifilaire en couleurs en indiquant la nature (Ph, N...) et la section des conducteurs nécessaires dans chaque gaine et tube pour réaliser l'installation.



	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 7
	Classe :		Page 6 sur 8

C11			
			

A1.5 : Complète le tableau suivant afin de déterminer le diamètre des conduits à l'aide des tableaux du dossier technique

Conduit	Nbre 1,5 ²	Nbre 2,5 ²	Ø	Conduit	Nbre 1,5 ²	Nbre 2,5 ²	Ø
Gaine ICT ❶				Tube IRL ❶			
Gaine ICT ❷				Tube IRL ❷			
Gaine ICT ❸				Tube IRL ❸			
Gaine ICT ❹				Tube IRL ❹			
Gaine ICT ❺				Tube IRL ❺			
Gaine ICT ❻							
Gaine ICT ❼							
Gaine ICT ❽							

Activité 2 : Réalisation

C2			
			

A2.1 : Organise ton poste de travail


- Respecte les règles de santé et de sécurité
- Organise l'espace de travail de façon méthodique
- Vérifie que tous les éléments nécessaires à l'activité sont disponibles (tenue de travail, outillage, matériel, conducteurs, connecteurs...)
- Ton lieu de travail est tenu propre et rangé

C4			
			

A2.2 : Pose les appareils de commande de type Plexo

- La pose des matériels est conforme au cahier des charges


	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation	
	Nom :		S1 - TP 7	
	Classe :		Page 7 sur 8	

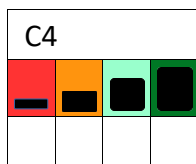

A2.3 : Pose les appareils de commande + gaine ICTA sur le support Placo

- La pose des matériels est conforme au cahier des charges

-

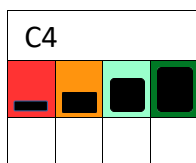

A2.4 : Effectue le raccordement hors tension


- Le câblage est effectué dans les règles de l'art

- Les sections sont respectées

- Les couleurs sont respectées

Activité 3 : Effectue la livraison de l'installation

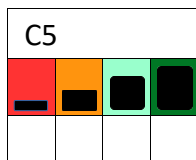
A3.1 : Équipe-toi et **effectue** la mise sous tension progressive de l'installation



A3.2 : Vérifie les différentes tensions sous chaque départ

	Valeurs attendues	Valeurs mesurées	Conformité	
Tension en amont de l'interrupteur différentiel Q1			Oui	Non
Tension en aval du disjoncteur éclairage				
Tension en aval du disjoncteur PC				


	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 7
	Classe :		Page 8 sur 8

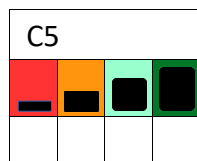

A3.3 : Vérifie le fonctionnement des circuits éclairage. Les lampes étant éteintes au départ du test.

	H2		H3		H4	
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S5	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S6	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S8	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S7	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S3	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte

	H1		CE		CV	
Actionner BP	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumé	☐ Éteint	☐ Allumé	☐ Éteint
Actionner S4	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumé	☐ Éteint	☐ Allumée	☐ Éteint
Actionner TH	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumé	☐ Éteint	☐ Allumée	☐ Éteint

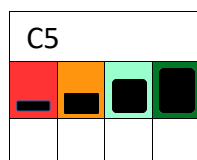

A3.4 : Vérifie le fonctionnement des circuits prises de courant.

	Tension Phase/Neutre	Tension Phase/PE	Tension neutre/PE
Test PC1			
Test PC2			
Test PC3			