

	Installation électrique dans les bâtiments résidentiels	Date :
Classe :	Télerupteur	Nom :

Objectif : À l'issue de la leçon, vous serez capable de décoder et de réaliser les schémas des montages télerupteur


Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie ; Protection – Commande ; **Compétences :** C1 – C3 – C11 – C12

Situation : on souhaite tracer le schéma multifilaire du couloir. Cette installation est située dans des pièces intérieures de l'habitation et sera réalisées en encastrer.

Extrait du cahier des charges du couloir :

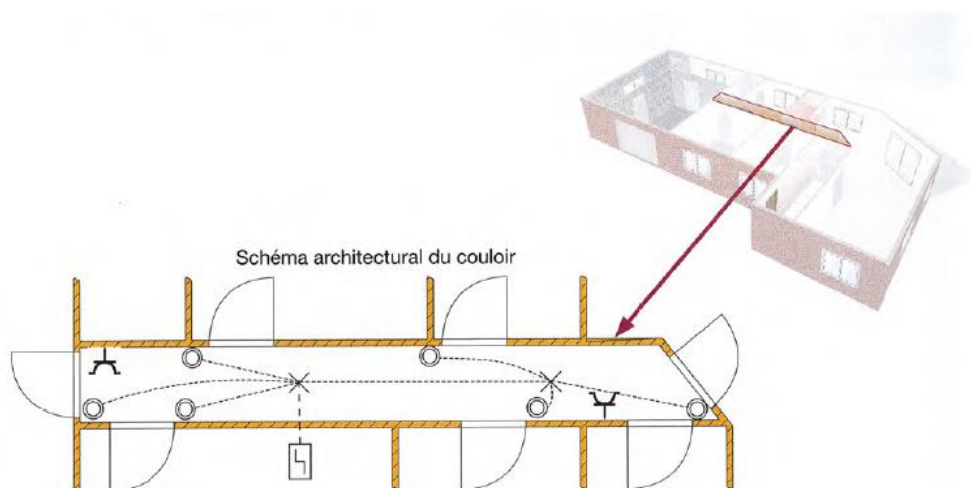
- 2 point lumineux centraux commandés en télerupteur par 6 boutons poussoirs
- 2 prises de courant 16 A, 2P+T




1- Télerupteur électromécanique

Ce télerupteur permet d'allumer ou d'éteindre un ou plusieurs points lumineux à partir de plusieurs points de commande.

Constitution

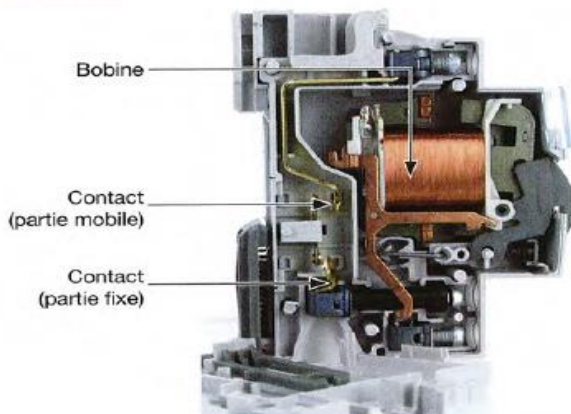

Symbole

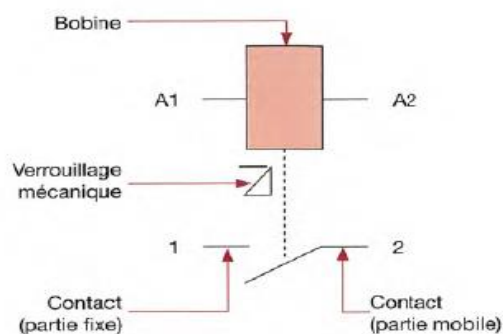

Installation électrique dans les bâtiments résidentiels

Térupteur

1.1- Fonctionnement


Circuit de commande					
Circuit de puissance					
État	Bobine hors tension Contact ouvert	Bobine sous tension Contact fermé	Bobine hors tension Contact fermé	Bobine sous tension Contact ouvert	Bobine hors tension Contact ouvert
Affichage					

1.2- Définition des circuits

Le circuit de mise sous tension de la bobine s'appelle **circuit de commande**.


Le circuit du contact s'appelle **circuit de puissance**.

1.3- Structure de l'installation

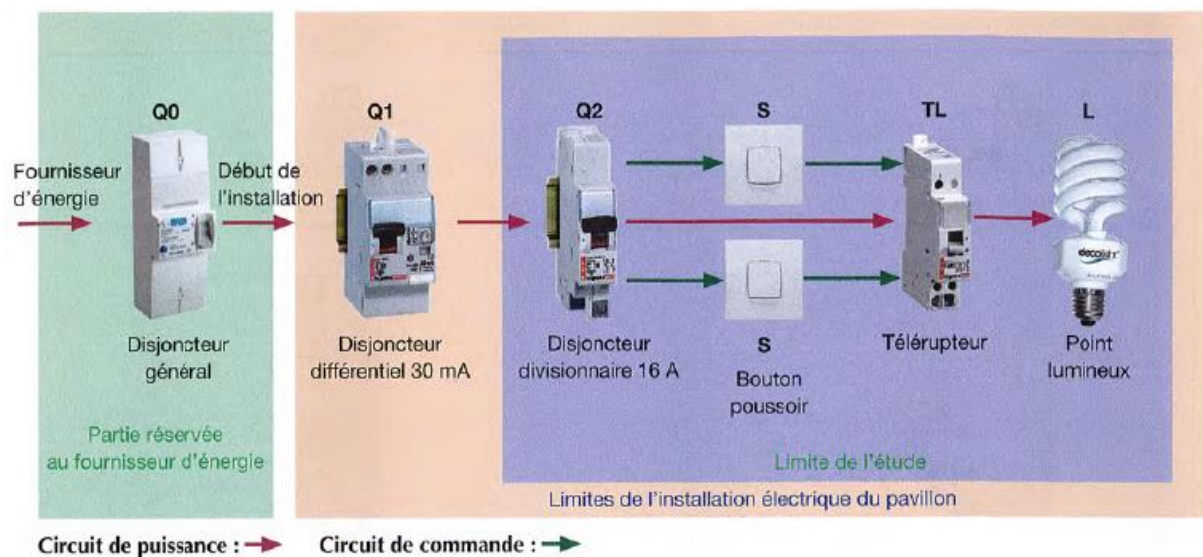


Application 1

- Entourer les différentes bornes de raccordement (en **rouge**, contact : 1 - 2 ; en **vert**, bobine : A1 - A2) sur les appareils ci-dessous.

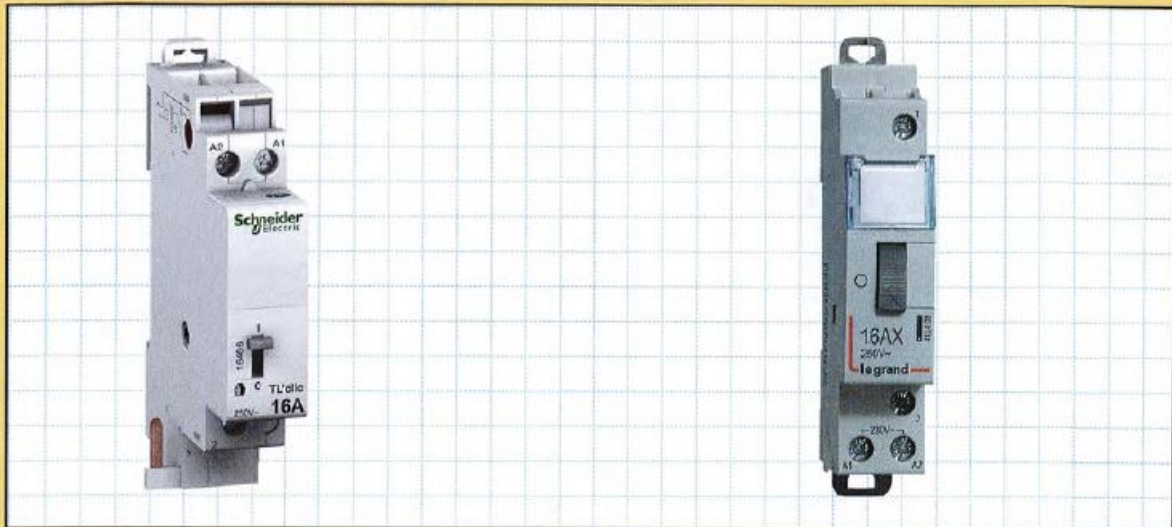

Application 2

2. Compléter le chronogramme ci-contre en indiquant l'état de la lampe et de la bobine du téléinterrupteur en fonction de l'état du bouton poussoir.

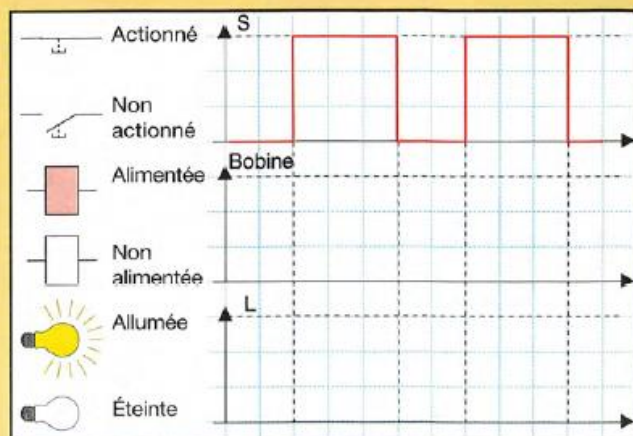

Application 3

- Compléter le schéma de câblage suivant à l'aide du schéma développé précédent.

