

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 5
	Classe :		Page 1 sur 7

Problématique liée au métier		Matériels et/ou Logiciels utilisés			
Réaliser l'installation électrique de l'atelier, de la buanderie et de la terrasse extérieure en respectant les règles de l'art		Dossier Technique : Cahier des charges de l'installation électrique Leçon : Fiche de synthèse "le télérupteur"			
Tâches professionnelles associées					
T 1-1	Prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple				
T 2-1	Organiser le poste de travail				
T 2-2	Implanter, poser, installer les matériels électriques				
T 2-3	Echanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation à l'interne				
C2 : Organiser l'opération dans son contexte					
A2-1 : Le poste de travail est restitué propre et rangé					
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable					
A2-2 : L'appareillage est de niveau					
A2-3 : L'appareillage est de niveau					
A2-4 : Le raccordement est réalisé dans les règles de l'art					
C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation					
A3-2 : Le tableau des tensions est correctement complété					
A3-3 : le tableau d'essais de l'éclairage est correctement complété					
C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel					
A1-5 : la simulation est validée par l'enseignant					
C11 : Compléter les documents liés aux opérations					
A1-1 : Le schéma architectural est correctement complété					
A1-2 : Le schéma électrique est correctement complété					
A1-3 : Le schéma électrique est correctement complété					


	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 5
	Classe :		Page 2 sur 7

Documents ressources :


Dossier Technique : Modification de l'installation électrique d'un garage

Activité 1 : Complète le dossier de réalisation

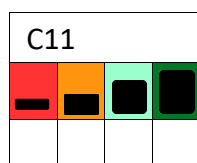Vous êtes chargé de réaliser l'installation électrique de l'atelier, de la buanderie et de la terrasse extérieure de la maison de M et Mme Le Cunff.



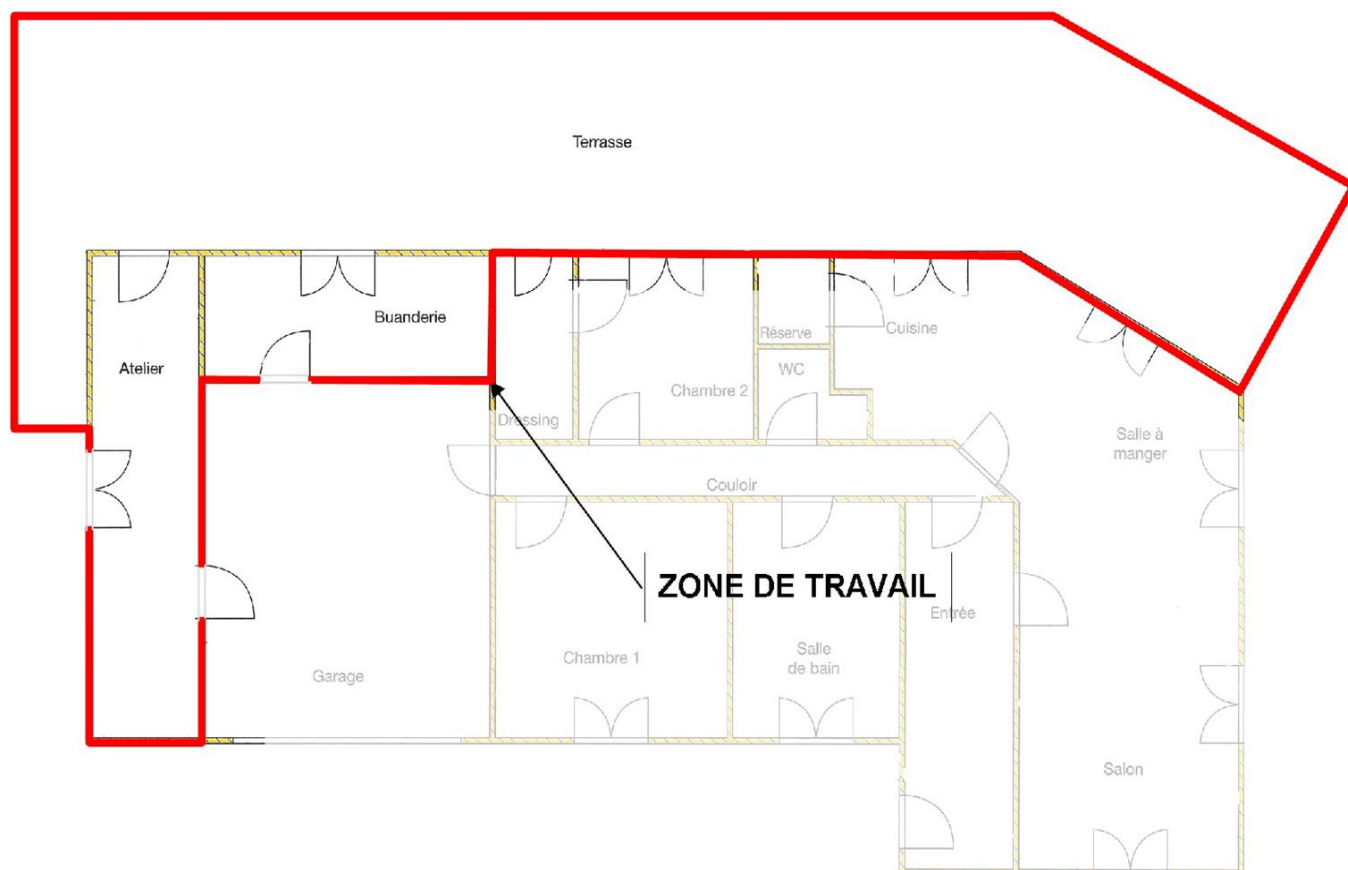A 1.1 : Complète le schéma architectural pour ces 3 secteurs de la maison.



	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 5
	Classe :		Page 3 sur 7

C11			
			

A1.2 : A l'aide du dossier technique, **complète**, en couleurs, le schéma développé du circuit lumière de l'atelier.



	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 5
	Classe :		Page 4 sur 7

C11			
			

A1.3 : Un montage de type télérupteur est utilisé pour commander l'éclairage de la terrasse. A l'aide du dossier technique, **complète**, en couleurs, le schéma développé de l'installation.



S4



S5



S6



L4



A1 A2



L5



L6

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 5
	Classe :		Page 5 sur 7

C10			
			

A1.5 : En utilisant le logiciel Schemaplic **complète** le schéma développe et le schéma multifilaire de la terrasse à partir du fichier sur l'espace pédagogique 2nde\Atelier\S1TP5. **Demande** à l'enseignant de valider ta simulation.

	Validation enseignant
Schéma développé	☐ Esthétique ☐ Fonctionnel
Montage terrasse	☐ Esthétique ☐ Fonctionnel

Activité 2 : Réalisation

C2			
			

A2.1 : **Organise** ton poste de travail

- **Respecte** les règles de santé et de sécurité
- **Organise** l'espace de travail de façon méthodique
- **Vérifie** que tous les éléments nécessaires à l'activité sont disponibles (tenue de travail, outillage, matériel, conducteurs, connecteurs...)
- Ton lieu de travail est tenu propre et rangé

C4			
			

A2.2 : **Pose** les appareils de commande + tubes sur le support Bois

- La pose des matériels est conforme au cahier des charges
- La pose du permutateur est effectuée dans les règles de l'art

C4			
			

A2.3 : **Pose** les appareils de commande + gaine ICTA sur le support Placo

- La pose des matériels est conforme au cahier des charges
- La pose du permutateur est effectuée dans les règles de l'art

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation	
	Nom :		S1 - TP 5	
	Classe :		Page 6 sur 7	

C4			
			

- A2.4 : Effectue** le raccordement hors tension
- Le câblage est effectué dans les règles de l'art
 - Les sections sont respectées
 - Les couleurs sont respectées


Activité 3 : Effectue la livraison de l'installation

- A3.1** : Équipe-toi et **effectue** la mise sous tension progressive de l'installation

C5			
			

- A3.2 : Vérifie** les différentes tensions sous chaque départ

	Valeur attendue	Valeur mesurée	Conformité	
Tension en aval de l'interrupteur différentiel Q1			Oui	Non
Tension en aval du disjoncteur éclairage				
Tension en aval du disjoncteur PC				

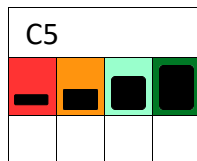

A3.3 : Vérifie le fonctionnement du circuit télérupteur. Les lampes étant éteintes au départ du test.

	L4		L5		L6	
Actionner S4	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S5	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S6	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S4	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S5	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S6	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S4	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S5	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S6	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte