

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3bis
	Classe :		Page 1 sur 8

Problématique liée au métier		Matériels et/ou Logiciels utilisés			
Réaliser l'installation électrique du garage en respectant les règles de l'art		Dossier Technique : Installation électrique du garage Leçon : <i>Fiche de synthèse "détecteur de présence"</i>			
Tâches professionnelles associées					
T 1-1	Prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple				
T 2-1	Organiser le poste de travail				
T 2-2	Implanter, poser, installer les matériels électriques				
T 2-3	Echanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation à l'interne				
C1 : Analyser les conditions de l'opération et son contexte					
A1-1 : Le descriptif complet de l'installation du garage est rédigé					
A1-2 : Le schéma architectural est correctement modifié					
C2 : Organiser l'opération dans son contexte					
A2-1 : La liste du matériel est vérifiée					
A2-2 : Les outils sont à portée de main					
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable					
A2-3 : L'appareillage est de niveau					
A2-4 : Les conduits sont de niveau					
A2-5 : Le raccordement est fait dans les règles de l'art					
C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation					
A3-2 : Le tableau d'essais de l'éclairage est rempli correctement					
A3-3 : le tableau d'essais des prises de courant est rempli correctement					
C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation					
A3-1 : le détecteur est réglé selon les consignes					
C13 : Communiquer avec le client/usager sur l'opération					
A1-4 : le mail est rédigé selon les consignes					


	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3bis
	Classe :		Page 2 sur 8

Au cours de l'étude, le client a émis le souhait de pouvoir disposer d'un éclairage extérieur, au-dessus de la porte du garage.

Cet éclairage devra être commandé depuis l'intérieur, à proximité de la porte permettant l'accès des véhicules.


Le client souhaite avoir une solution qui lui permet de savoir quand cet éclairage extérieur est allumé lorsque les portes sont fermées.

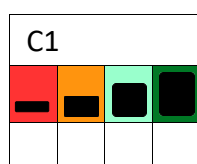Activité 1 : Complète le dossier de réalisation




A1.1 : d'après le document ressource, **Rédige** le descriptif complet de l'installation électrique du garage après modification.

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3bis
	Classe :		Page 3 sur 8

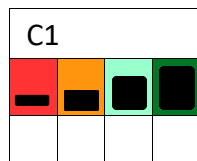

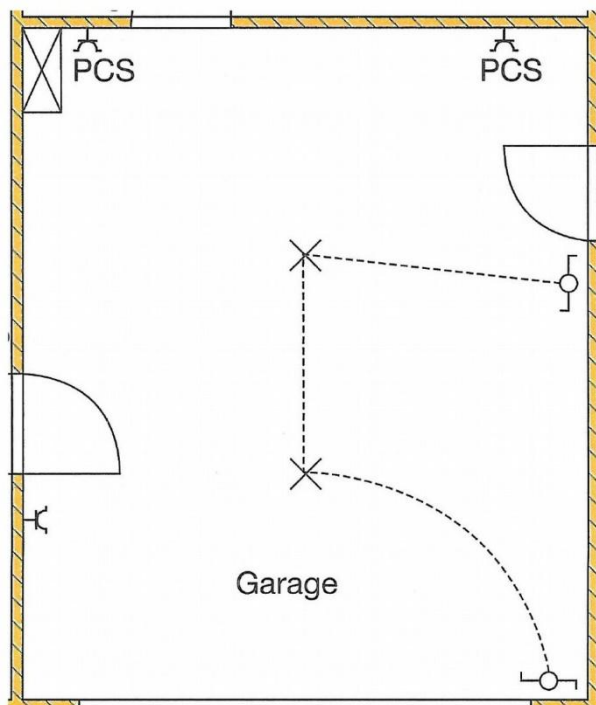A1.2 : Complète le schéma architectural de l'installation en tenant compte de la modification




A1.3 : Indique, selon toi, l'intérêt que pourrait avoir un SA avec voyant témoin, deux options sont possibles (voir les schémas en document technique)

Compte tenu de la demande du client, quelle option doit finalement être retenue ?

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3bis
	Classe :		Page 4 sur 8

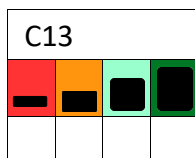Tu as reçu deux messages mails de la part du client concernant une nouvelle demande de modification : retrouve-les dans le dossier technique.



A1.4 : Rédige un mail à l'attention du cabinet d'architecte Duval pour justifier le choix technologique (référence du détecteur) concernant la modification demandée :

De : <SEB>
Date : 02/10
Objet :
À :

Inserer votre texte ici


Société d'Electricité du Blavet

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3bis
	Classe :		Page 5 sur 8

L'architecte approuve ton choix.

Objet : IMPORTANT MODIFICATION CCTP
à : SEB
Le : 03/10
Références : Type de construction : Maison de M&Mme Le Cunff Lieu : rue Igor Sontractor - Pontivy Permis de construire : PC 56300xxxxxxxBonjour, Je vous informe que votre proposition est acceptée Merci, Sincères salutations, M. DUVAL Cabinet d'architectes DUVAL


Activité 2 : Réalisation

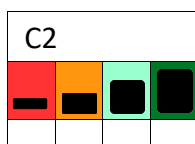

A2.1 : Vérifie que tu es bien en possession du matériel suivant pour réaliser ton chantier :


Bon de sortie de matériel			
Désignation du matériel	Quantité	Fournisseur	
Hublot Chartres Essentiel IP54-IK04 ON/OFF LED 1000lm - Blanc	1	Legrand	☐
Va-et-vient témoin Plexo complet saillie gris 10 AX	1	Legrand	☐
Détecteur de présence et de mouvement Odace, Blanc, spécial rénovation, 2 fils	1	Schneider	☐

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3bis
	Classe :		Page 6 sur 8

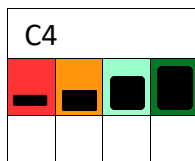


A2.2 : Organise ton poste de travail

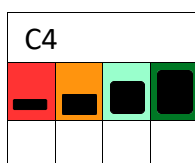- Tu as ta tenue et tes EPI
- Tes outils sont à portée de main et ne débordent pas de ton espace de travail
- Le matériel nécessaire est à portée de main et ne débord pas de ton espace de travail
- Ton lieu de travail est restitué propre et rangé




A2.3 : Trace l'axe de positionnement des différents appareils

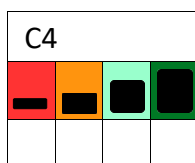- L'appareillage est posé de niveau
- Les cotes sont conformes au dossier technique



A2.4 : Fixe les conduits

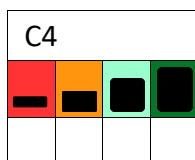- Les conduits sont posés de niveau
- Les jonctions des conduits (équerrés, tés) sont bien positionnées




A2.5 : Effectue le câblage et le raccordement hors tension


- Le câblage est effectué dans les règles de l'art
- Les sections sont respectées
- Les couleurs sont respectées

Activité 3 : Effectue la livraison de l'installation

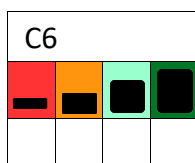A 3.1 : Procède au réglage du détecteur selon les critères suivants :



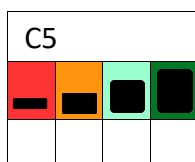- Niveau de lux : niveau du réglage de la plage de lux
- Mode automatique
- Temporisation 30 secondes




A 3.2 : Vérifie le fonctionnement du circuit d'éclairage

Important : Au départ du test, les lampes sont éteintes

	L1		L2		L3	
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S3	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Déclencher D1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Le voyant de S3 s'allume-t-il avec L3 ?					OUI	NON
La minuterie du détecteur fonctionne-t-elle ?					OUI	NON

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 3bis
	Classe :		Page 8 sur 8

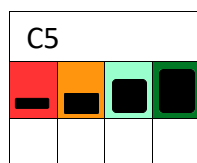

A 3.3 : Vérifie le fonctionnement des circuits PC à l'aide du testeur de prise et renseigne le tableau suivant

	Présence tension	
Test PC 1	OUI	NON
Test PC S 1	OUI	NON
Test PC S 2	OUI	NON
Les circuits sont-ils conformes ?	OUI	NON
Les neutres sont-ils tous raccordés à gauche ?	OUI	NON