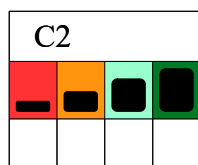


	BAC MELEC	COFFRE FORT	U31 - Réalisation
	Nom :		S3 - TP 2
	Classe :		<i>Page 1/3</i>


Documents ressources:

Dossier Technique : Schéma Question pour un rapide




Activité 1 : Préparation des opérations de réalisation

A1.1 : Dispose les matériels sur ta grille comme demandé dans le Dossier Technique.

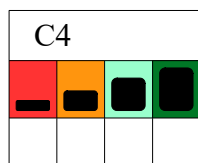

Activité 2 : Réalisation

A2.1 : Câble le schéma du dossier technique. N'oublie pas de surligner sur ton schéma chaque fil câblé.

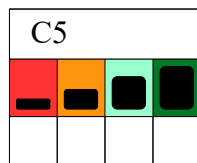


Activité 3 : Mise en service

A3.1 : Contrôle la tension sur les bornes d'arrivées

Tension mesurée:

A partir de la lecture du schéma quelle doit être la combinaison du coffre ?

S....., puis S....., puis S.....

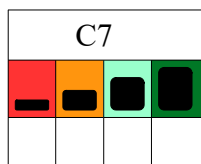

A3.2 : Essais


D'après les essais quelle combinaison permet d'ouvrir le coffre: S....., puis S....., puis S.....

Quelle est le rôle de la bobine KA5 ?

.....
.....

Quelle est le rôle de la bobine KA6 ?

.....
.....

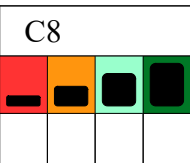

Activité 4 : Maintenance


Le montage ne fonctionne plus, à la suite du constat, **complète** les tableaux puis **décrit** tes hypothèses oralement au professeur avant de procéder aux essais, en respectant les règles de sécurité.

Panne 1 : CONSTATATIONS	SCHEMA DE CÂBLAGE DE LA ZONE PRÉSUMÉE EN DÉFAUT
A partir de contrôles visuels ou d'essais partiels	

CHOIX DU MODE D'INTERVENTION : Hors tension travail à l'ohmmètre •
 Sous tension de 24V au voltmètre •

CAUSES POSSIBLES	VÉRIFICATION DES CAUSES POSSIBLES				
Énumérer les causes possibles dans un ordre logique	Préparation du test en tenant compte de l'accessibilité des points pour effectuer les mesures		Réalisations des tests		
	Choix des points tests	Résultats prévus	Résultats des mesures	Interprétation des résultats	Commentaires
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Contrôle du professeur					
REMISE EN ETAT	INDIQUER PAR UNE CROIX EN ROUGE LE DEFAUT SUR LE SCHEMA				
Préciser l'élément en défaut et proposer une réparation					

Rédige un compte rendu de la démarche suivie :

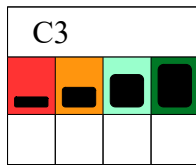

Activité 5 : Modification

On souhaite augmenter la difficulté de la combinaison en ajoutant un 4ème bouton S4, la nouvelle combinaison doit être S3 puis S1 puis S2 puis S4

Complète le schéma afin qu'il réponde au nouveau cahier des charges et **modifie** ton câblage.

