
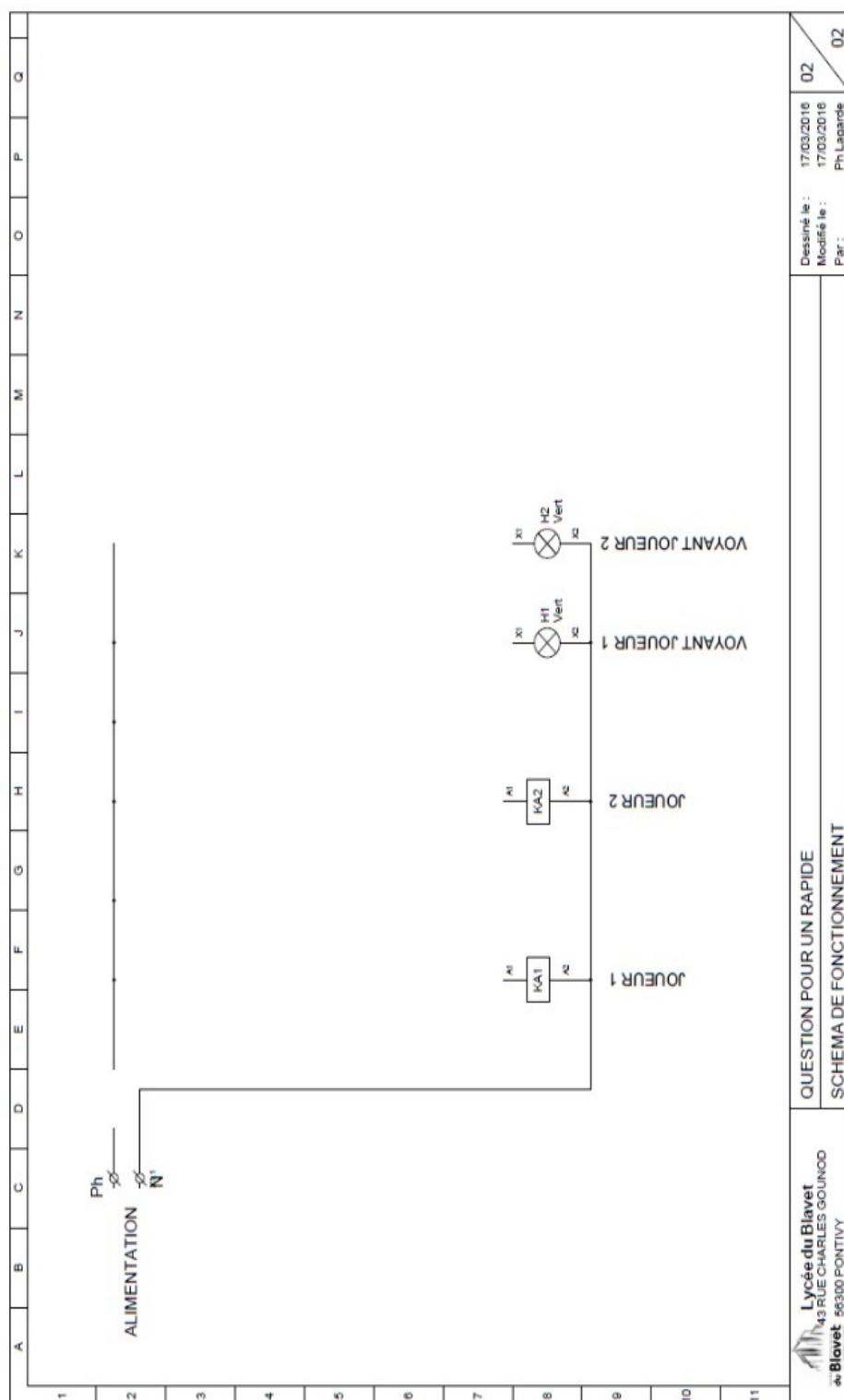



Documents ressources:

Dossier Technique : Schéma Question pour un rapide

Activité 1 : Préparation des opérations de réalisation

A1.1 : Complète le schéma correspondant au cahier des charges du dossier technique

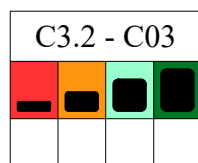


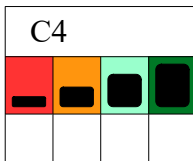

Activité 2 : Réalisation

A2.1 : Câble le schéma donné par l'enseignant après avoir disposé ton matériel sur ta grille comme demandé dans le Dossier technique. N'oublie pas de surligner sur ton

schéma chaque fil câblé.

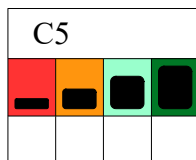

Activité 3 : Mise en service

A3.1 : Contrôle la tension sur les bornes d'arrivées


Tension mesurée:

A3.2 : Essais

Complète le tableau suivant à l'aide de ton montage en état de fonctionnement

Action	Etat de Ka1	Etat de Ka2	Etat de H1	Etat de H2
S0	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S1	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S2	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S0	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S2	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S1	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S0	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S1	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S0	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S2	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos
S0	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos	☐ Travail ☐ Repos

Conclusion : Le circuit fonctionne t-il conformément au cahier des charges? ☐ Oui ☐ Non

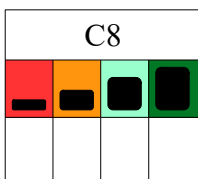

Activité 4 : Maintenance

Le montage ne fonctionne plus, à la suite du constat, **complète** les tableaux puis **décrit** tes hypothèses oralement au professeur avant de procéder aux essais, en respectant les règles de sécurité.

Panne 1 : CONSTATATIONS	SCHEMA DE CÂBLAGE DE LA ZONE PRÉSUMÉE EN DÉFAUT
A partir de contrôles visuels ou d'essais partiels	


CHOIX DU MODE D'INTERVENTION :

Hors tension travail à l'ohmmètre •

Sous tension de 24V au voltmètre •

CAUSES POSSIBLES	VÉRIFICATION DES CAUSES POSSIBLES				
Énumérer les causes possibles dans un ordre logique	Préparation du test en tenant compte de l'accessibilité des points pour effectuer les mesures		Réalisations des tests		
	Choix des points tests	Résultats prévus	Résultats des mesures	Interprétation des résultats	Commentaires
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Contrôle du professeur					
REMISE EN ETAT	INDIQUER PAR UNE CROIX EN ROUGE LE DEFAUT SUR LE SCHEMA				
Préciser l'élément en défaut et proposer une réparation					


Rédige un compte rendu de la démarche suivie :

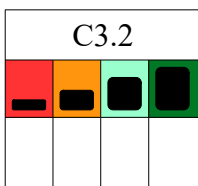

Activité 5 : Modification

La chaîne de télévision TV7 désire maintenant réaliser son émission avec trois joueurs (le principe de l'émission reste inchangé).

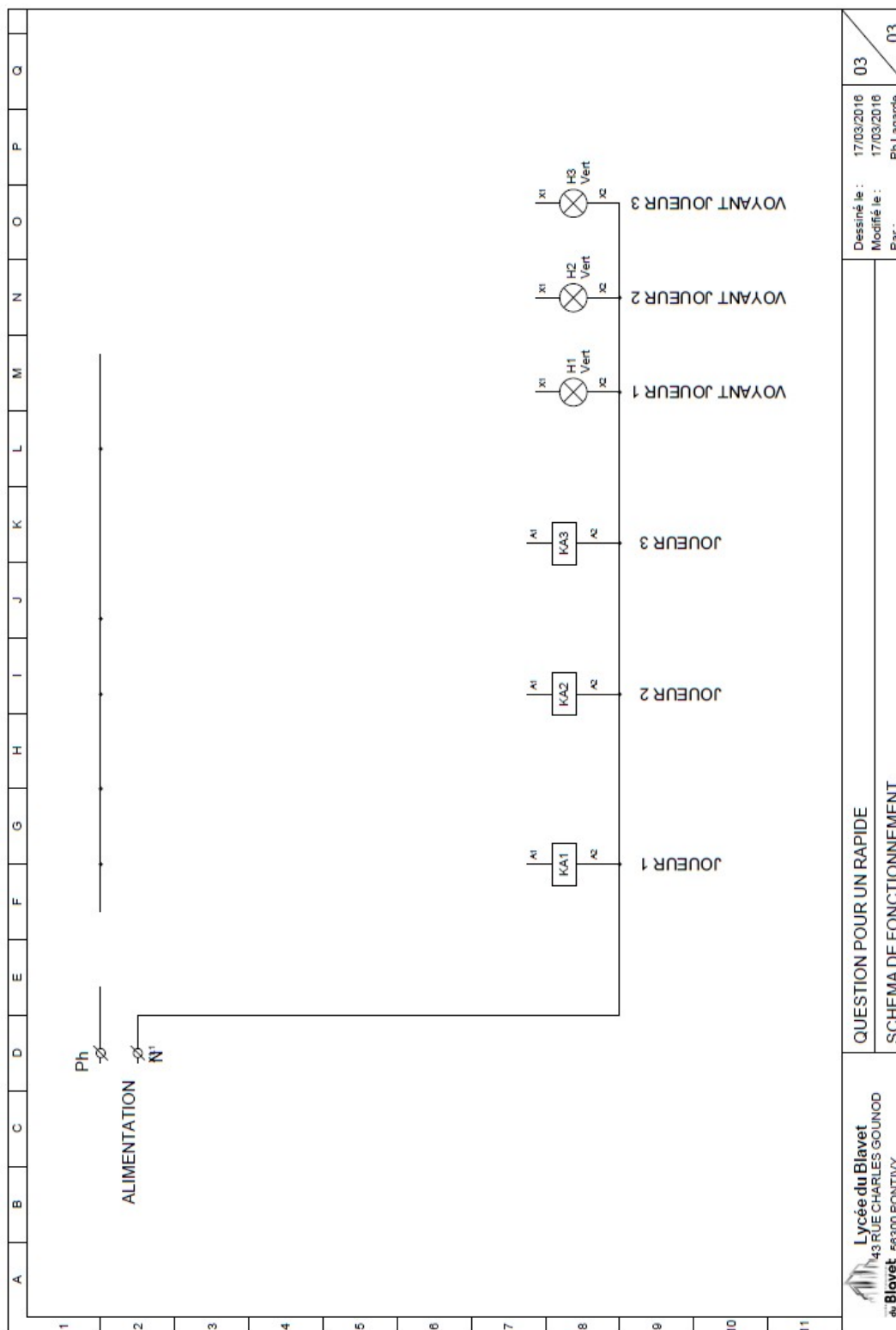Complète le schéma afin qu'il réponde au nouveau cahier des charges et **réalise-le**.



Explique à l'enseignement le fonctionnement réalisé