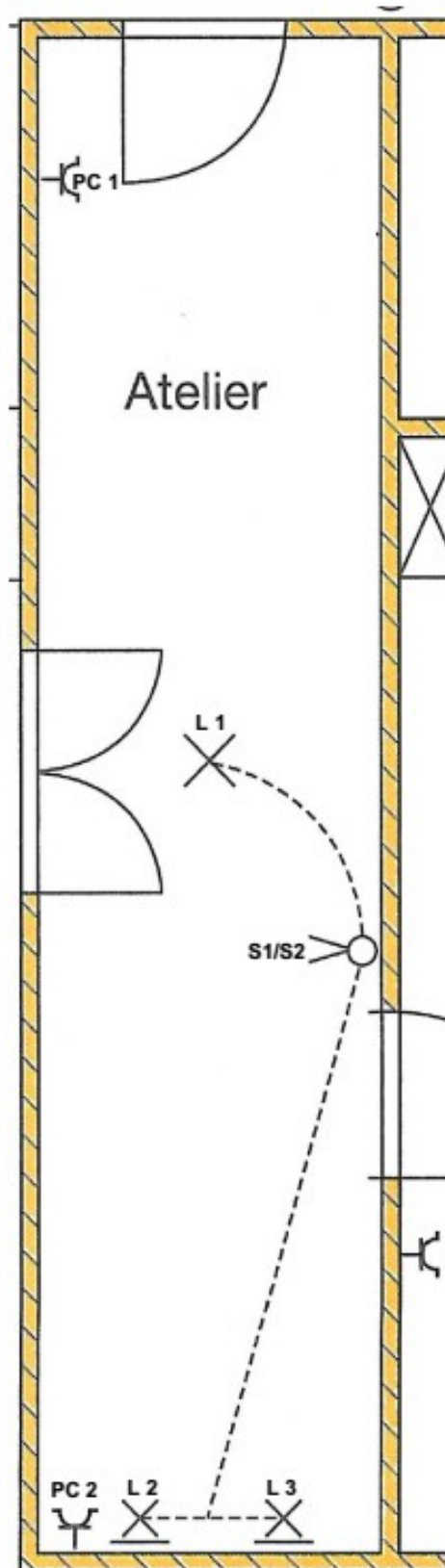


Document technique 1

Descriptif de l'installation



• Détails du lot 8-1 : Équipement électrique habitation

Salle à manger :

- 2 points lumineux centraux commandés par va-et-vient (VV).
- 3 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Cuisine :

- 2 points lumineux en applique et 1 point lumineux central en double allumage (DA).
- 3 prises de courant 16 A, 2 P + T.
- 4 prises de courant 16 A, 2 P + T sur plan de travail.
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (lave-vaisselle).
- 1 sortie de câble 32 A, 2 P + T (four).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (plaque de cuisson).

Salle de bain :

- 1 point lumineux au centre et 2 points lumineux en applique commandés en double allumage (DA).
- 1 prise de courant « rasoir » de sécurité.
- 1 convecteur de 1 500 W.
- 1 sèche-serviette électrique.

Couloir :

- 2 points lumineux centraux commandés de 6 endroits différents par télérupteur.
- 2 prises 16 A, 2 P + T.

Dressing :

- 1 point lumineux central en simple allumage (SA).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T.

Atelier :

- 2 points lumineux en applique et 1 point lumineux central commandés par double allumage (DA).
- 4 prises 16 A 2 P + T.

Réserve :

- Sortie de câble 16 A, 2 P + T (cumulus).
- 1 point lumineux central en simple allumage (SA).

WC :

- 1 point lumineux central et un point lumineux en applique en double allumage.

Abris bois :

- 1 point lumineux temporisé en applique commandé par un bouton poussoir.

Chambre 1 :

- 1 point lumineux central en simple allumage (SA).
- 1 prise de courant commandée en simple allumage (SA).
- 4 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Chambre 2 :

- 1 point lumineux central en va-et-vient.
- 4 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Garage :

- 2 points lumineux centraux en va-et-vient (VV).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T.
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (lave-linge).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T (congélateur).

Buanderie :

- 1 point lumineux central en simple allumage (SA).
- 1 prise de courant 16 A, 2 P + T.

Terrasse :

- 3 points lumineux en applique commandés par 3 boutons poussoirs.
- 2 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Salon :

- 1 point lumineux central et 2 points lumineux en applique commandés par double allumage (DA).
- 3 prises 16 A, 2 P + T.


Éclairage entrée :

- 1 point lumineux en applique commandé par minuterie.

Entrée :

- 2 points lumineux centraux commandés par simple allumage (SA).
- 2 prises 16 A, 2 P + T.
- Sonnette commandée par bouton poussoir lumineux extérieur.

Exemple de schéma architectural

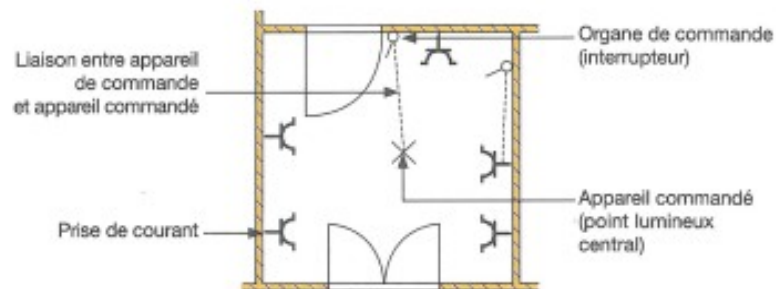


Symboles utilisés : Dans les schémas électriques, chaque constituant est représenté par un symbole.

Symbole	Constituant	Symbole	Constituant
	Interrupteur simple allumage		Prise 2 P + T à éclips
	Interrupteur double allumage		Prise de courant spécialisée (pour gros électroménager)
	Interrupteur va-et-vient		Prise de courant commandée
	Point lumineux central		Prise de télécommunication
	Point lumineux en applique		Prise télévision
	Bouton poussoir		Prise de sécurité
	Bouton poussoir lumineux		Appareil de chauffage électrique

Document technique 2

Plan d'implantation

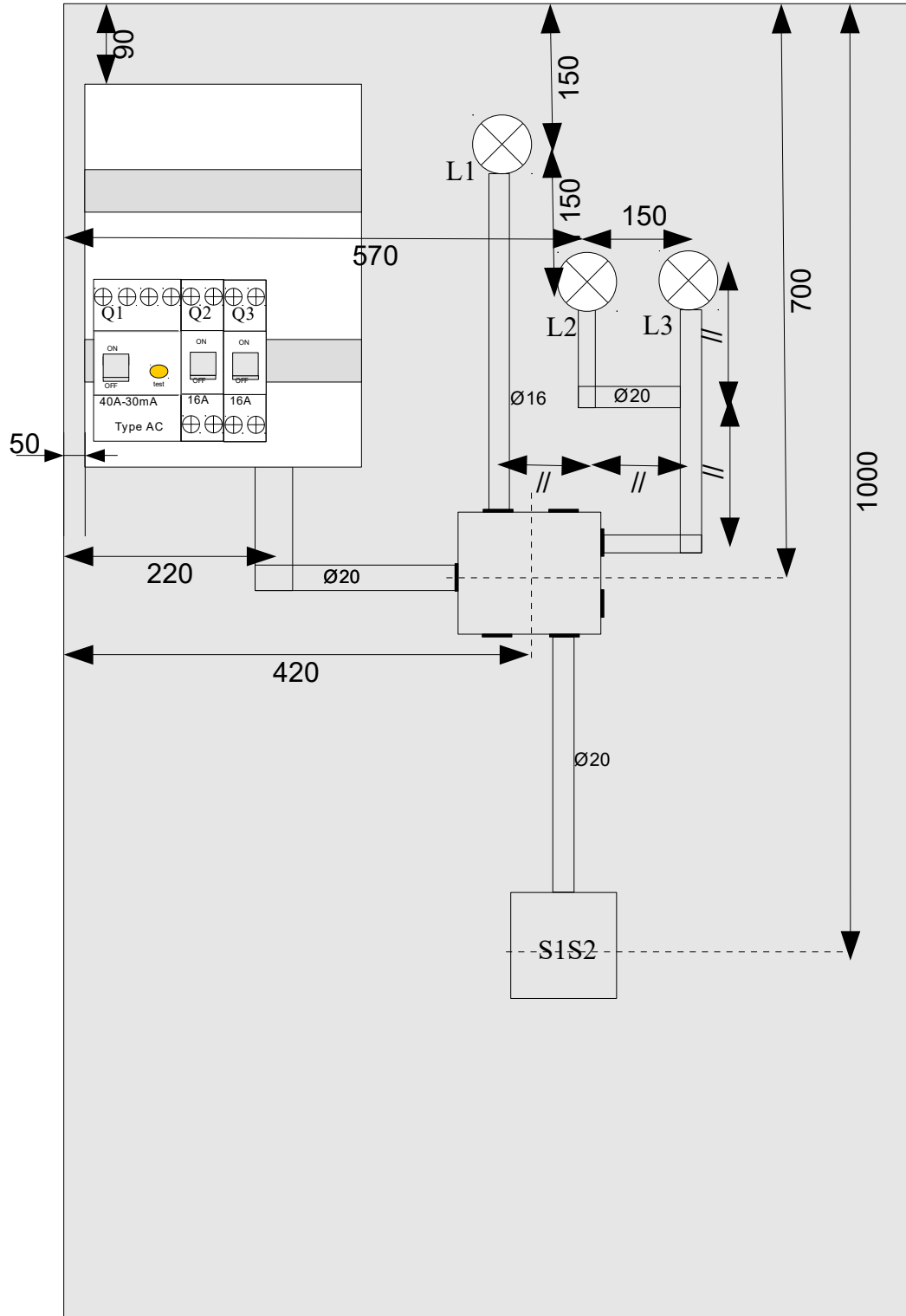

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CAP 2019 CONSTRUISONS ENSEMBLE	BAC MELEC	PAVILLON M&Mme Le Cunff CÂBLAGE DE L'ATELIER	U31 - Réalisation
	DOSSIER 1		S1 - TP 1
			Page 3/3

Document technique 3

Schéma électrique développé

