

	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 1 sur 7

Problématique liée au métier		Matériels et/ou Logiciels utilisés			
Réaliser l'installation électrique du couloir, de la terrasse et de l'entrée en respectant les règles de l'art		Dossier Technique : Installation électrique de l'atelier Leçon : <i>Fiche de synthèse "la minuterie"</i>			
Tâches professionnelles associées					
T 1-1	Prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple				
T 2-1	Organiser le poste de travail				
T 2-2	Implanter, poser, installer les matériels électriques				
T 2-3	Echanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l'installation à l'interne				
C2 : Organiser l'opération dans son contexte					
A2-1 : Le poste de travail est rendu propre et rangé					
C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable					
A2-2 : L'appareillage est de niveau					
A2-3 : L'appareillage est de niveau					
A2-4 : Le raccordement est réalisé dans les règles de l'art					
C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation					
A3-2 : Le tableau de tensions est complété correctement					
C7 : Valider le fonctionnement de l'installation					
A3-3 : Le chronogramme est renseigné					
A3-4 : Le tableau d'essais d'éclairage est correctement rempli					
A3-5 : Le tableau d'essais des prises de courant est correctement rempli					
C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel					
A1-2 : La simulation est validée par l'enseignant					
C11 : Compléter les documents liés aux opérations					
A1-1 : Le schéma architectural est complété selon les consignes					
A1-3 : Le schéma électrique est correctement complété					

	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 2 sur 7

Activité 1 : Complète le dossier de réalisation

Vous êtes chargé de réaliser l'installation électrique de l'entrée, du couloir et de la terrasse extérieure de la maison de M et Mme Le Cunff.

A1.1 : Complète le schéma architectural pour ces 3 secteurs de la maison.

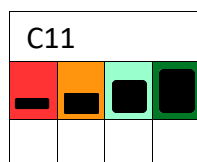


Schéma architectural du couloir



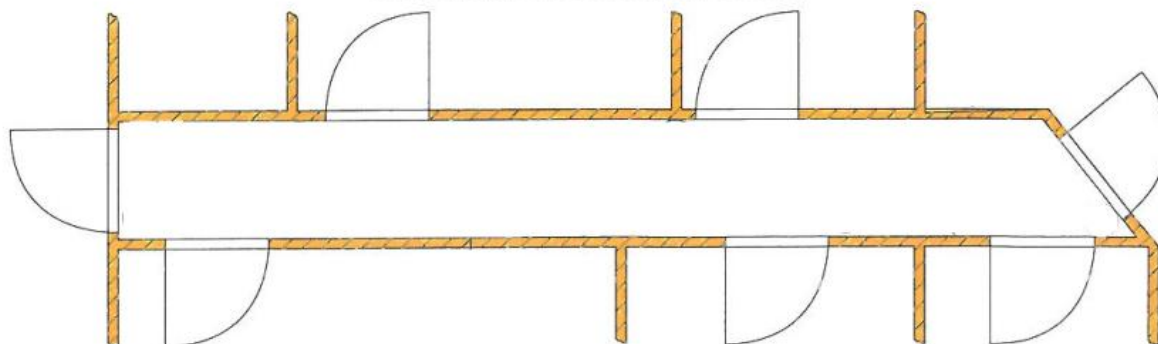


Schéma architectural de la terrasse

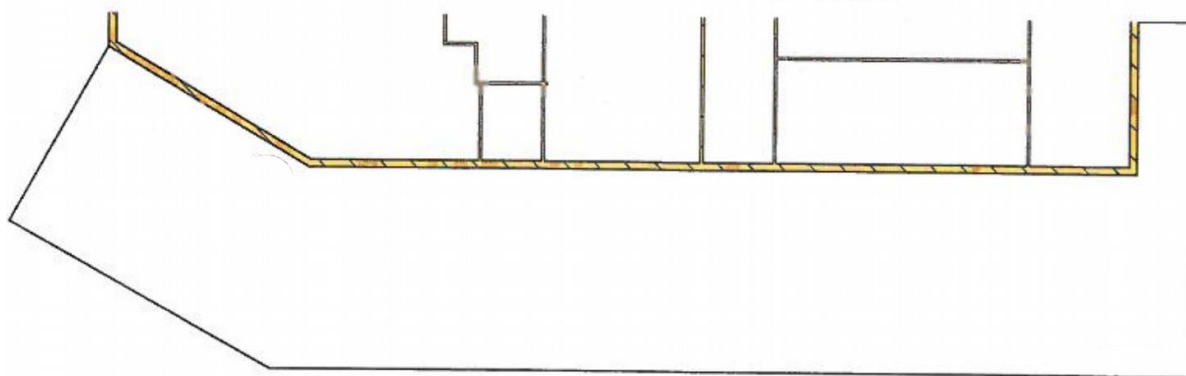

	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 3 sur 7

Schéma architectural entrée

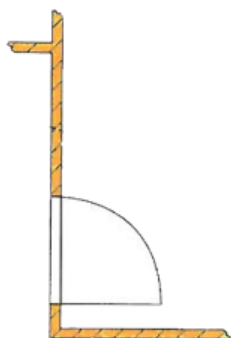

C10			
			
			

A1.2 : En utilisant le logiciel Schemaplic **complète** le schéma développe et le schéma multifilaire de la terrasse à partir du fichier sur l'espace pédagogique.

Demande à l'enseignant de valider ta simulation.

	Validation enseignant
Schéma développé	☐ Esthétique ☐ Fonctionnel
Montage terrasse	☐ Esthétique ☐ Fonctionnel

	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 4 sur 7


C11			
			
			

A1.3 : A l' aide du dossier technique, **complète**, en couleurs, le schéma développé du circuit lumière de la terrasse et le schéma développé de l'entrée sachant qu'on utilisera la méthode de câblage 4 fils.




	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 5 sur 7

Activité 2 : Réalisation

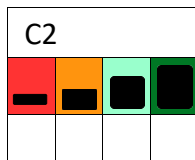


A2.1 : Organise ton poste de travail

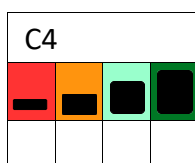- **Respecte** les règles de santé et de sécurité
- **Organise** l'espace de travail de façon méthodique
- **Vérifie** que tous les éléments nécessaires à l'activité sont disponibles (tenue de travail, outillage, matériel, conducteurs, connecteurs...)
- Ton lieu de travail est **tenu propre et rangé**




A2.2 : Pose les appareils de commande + tubes sur le support Bois

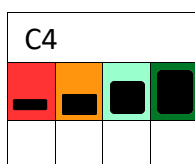- La pose des matériels est conforme au cahier des charges
- La pose du permutateur est effectuée dans les règles de l'art



A2.3 : Pose les appareils de commande + gaine ICTA sur le support Placo

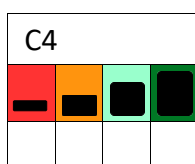- La pose des matériels est conforme au cahier des charges
- La pose du permutateur est effectuée dans les règles de l'art




A2.4 : Effectue le raccordement hors tension

- Le câblage est effectué dans les règles de l'art
- Les sections sont respectées
- Les couleurs sont respectées


Activité 3 : Effectue la livraison de l'installation

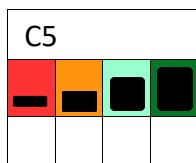A3.1 : Équipe-toi et effectue la mise sous tension progressive de l'installation




A3.2 : Vérifie les différentes tensions sous chaque départ


	Valeur attendue	Valeur mesurée	Conformité	
Tension en aval de l’interrupteur différentiel Q1			Oui	Non
Tension en aval du disjoncteur éclairage				
Tension en aval du disjoncteur PC				

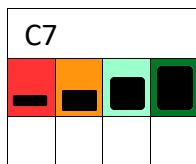

A3.3 : Complète les chronogrammes

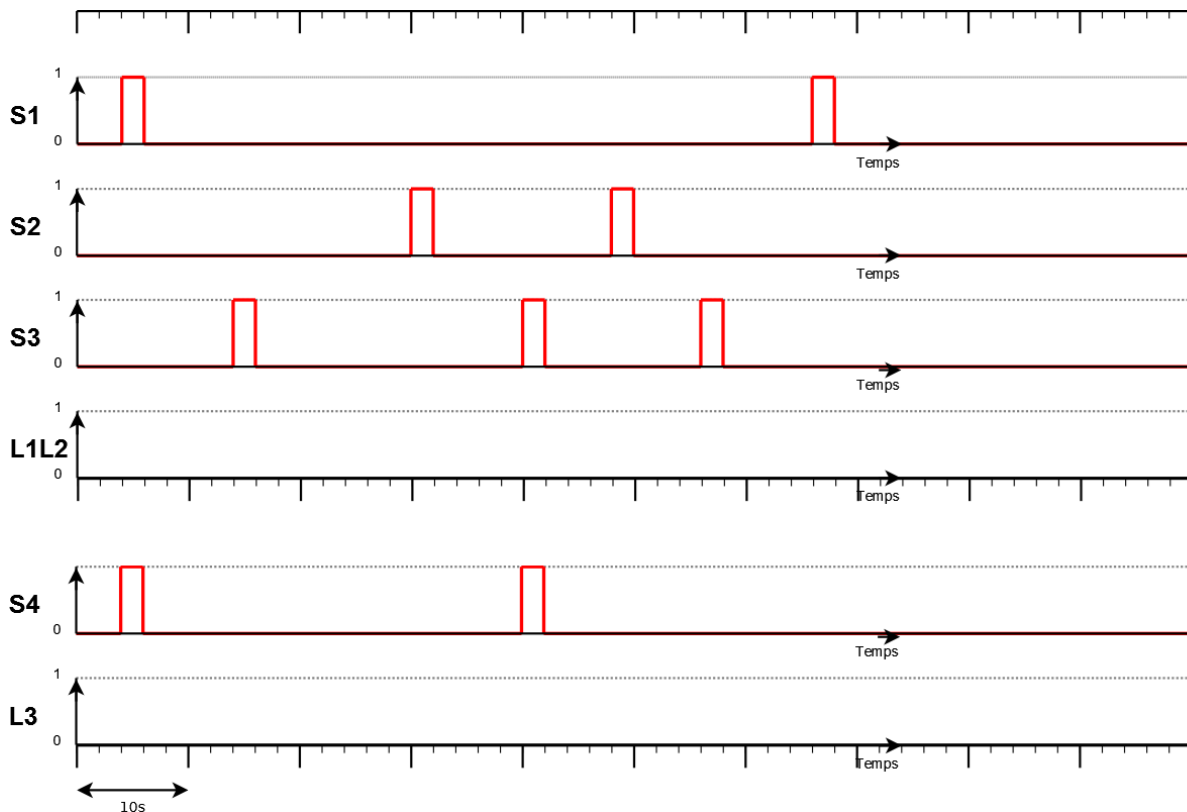


	BAC MELEC	INSTALLATION ÉLECTRIQUE PAVILLON DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 6
	Classe :		Page 7 sur 7

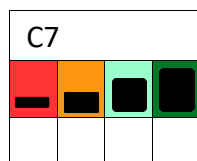

A3.4 : Vérifie le fonctionnement des circuits éclairage
 Les lampes étant éteintes au départ du test.

	L1		L2		L3	
Actionner S4	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S2	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S3	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte
Actionner S1	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte	☐ Allumée	☐ Éteinte

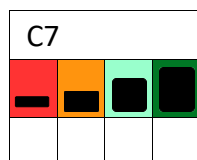

A3.5 : A l'aide du testeur de prise, vérifie les prises du circuit.

	Présence tension	Neutre à gauche
Test PC1		
Test PC2		